

计算机组成原理 (2014级)

计算机组成原理课程组

(刘旭东、肖利民、牛建伟、栾钟治)

Tel : 82316285

Mail: liuxd@buaa.edu.cn

liuxd@act.buaa.edu.cn

第四讲：主存储器


- 一． 存储系统概述
- 二． 存储单元电路
- 三． 存储器芯片结构
- 四． 存储器扩展
- 五． DRAM的刷新

1.1 存储系统概述

❖ 存储器分类

➤ 按介质分类:

- 半导体存储器
- 磁介质存储器
- 光盘存储器

 



➤ 按访问方式分类:

- 随机访问存储器 (Random Access Memory—RAM)
- 只读存储器 (Read Only Memory—ROM)
- 顺序访问存储器 (Tape)
- 直接访问存储器 (Disk)




➤ 按功能分类:

- 高速缓冲存储器
- 主存储器
- 辅助存储器
- 控制存储器

  

1.1 存储系统概述

❖ 存储器的层次结构

 

二级存储系统指：高速缓冲存储器（**Cache**）+主存储器

1.2 半导体存储器

❖ 静态随机访问存储器SRAM (Static RAM)


➤ **SRAM**: 静态存储器, 相对动态而言, 集成度低, 但不必刷新。

❖ 动态随机访问存储器DRAM (Dynamic RAM)

➤ **DRAM**: 动态存储器, 需要刷新, 相对而言, 集成度高。



SRAM

 

DRAM



<http://hi.baidu.com/zhonggongxun/blog/item/23438af3deccb21bb07ec583.html>

1.2 半导体存储器


❖ 目前主流DRAM

➤ **SDRAM (Synchronous DRAM)** : 同步DRAM, 与系统总线时钟同步, 避免了不必要的等待周期, 减少数据存储时间, 数据可在脉冲上升期便开始传输。SDRAM内存又分为PC66、PC100、PC133等不同规格, 相应带宽分别为528MB/S、800MB/S和1.06GB/S。



SDRAM (DIMM)

 ➤ **DDR (Double Data Rate) SDRAM**: 双倍速率SDRAM。SDRAM只在一个时钟的上升期传输一次数据; 而DDR内存则在一个时钟的上升期和下降期各传输一次数据, 因此称为双倍速率SDRAM。DDR SDRAM可以在与SDRAM相同的总线频率下达到更高的数据传输率。



SDRAM-DDR (DIMM)

1.2 半导体存储器

❖ 目前主流DRAM

▶ **DDR2 (Double Data Rate 2) SDRAM:**

DDR2内存拥有两倍于DDR内存预读取能力，换句话说，DDR2内存每个时钟能够以4倍外部总线的速度读/写数据，在同样100MHz的工作频率下，DDR的实际频率为200MHz，而DDR2则可以达到400MHz。DDR2内存采用1.8V电压，相对于DDR标准的2.5V，降低了不少。




▶ **DDR3 (Double Data Rate 3) SDRAM:** 频率在800M以上，8bit预取设计，而DDR2为4bit预取，这样DRAM内核的频率只有接口频率的1/8，DDR3-800的核心工作频率只有100MHz。DDR3是在DDR2基础上采用的新型设计，与DDR2 SDRAM相比具有功耗和发热量较小、工作频率更高、降低显卡整体成本、通用性好的优势。



 1.2 半导体存储器

❖ 只读存储器（ROM）


- 固定掩膜（Masks）ROM
- PROM（Programmable ROM）：一次性可编程
- EPROM（Erasable PROM）：可擦除可编程（紫外线擦除）
- EEPROM（Electrically Erasable PROM）：电擦除
- Flash Memory（闪存）：本质上属于电擦除可编程ROM，如SM（Smart Media）卡、CF (Compact Flash)卡，MMC（Multi Media Card）卡、SD（Secure Digital）卡和记忆棒（Memory Stick）等。



Mask ROM




EPROM

 

U盘上的Flash memory

1.2 半导体存储器

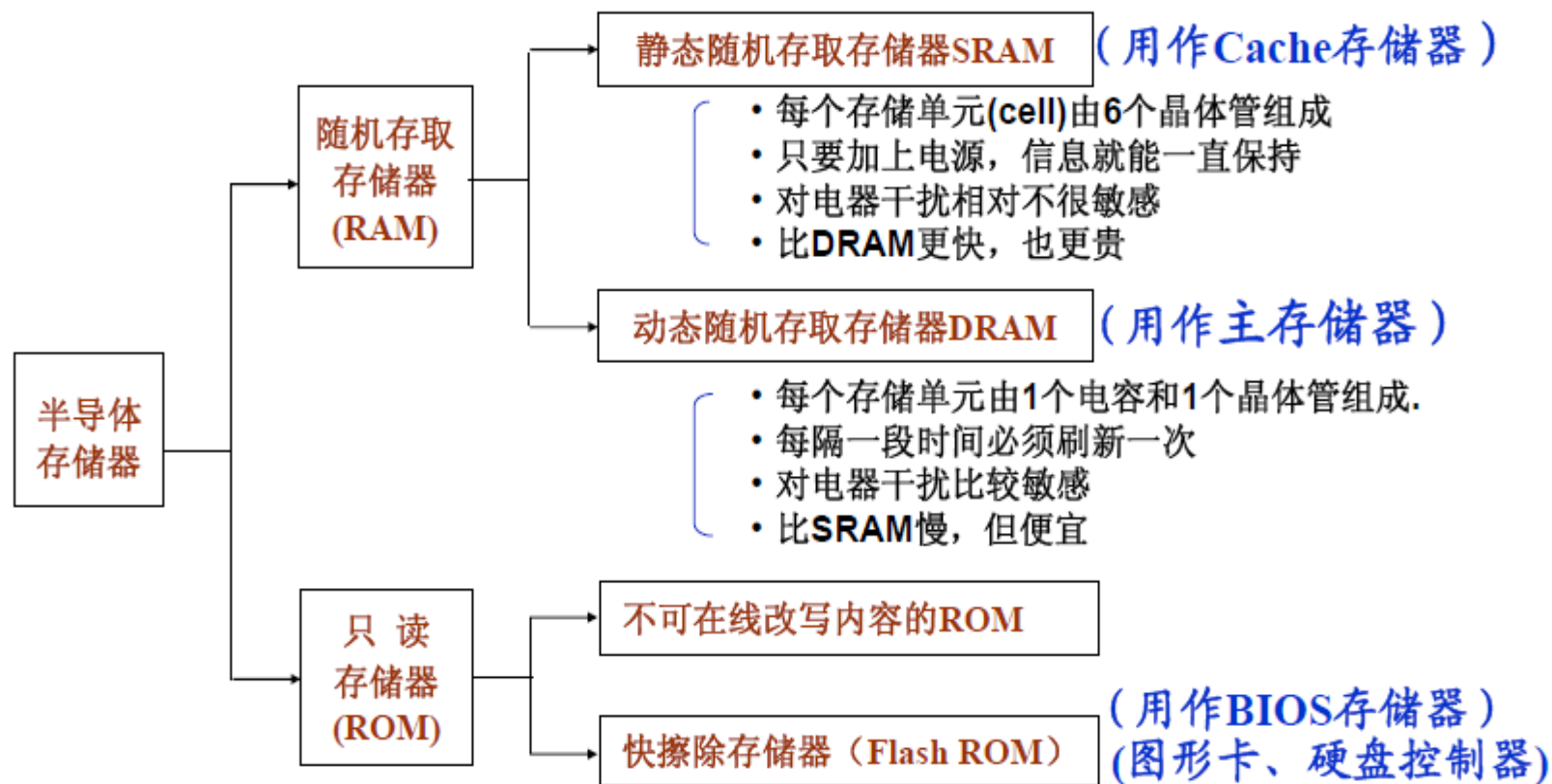

第四讲：主存储器

- 一．存储系统概述
- 二．存储单元电路
- 三．存储器芯片结构
- 四．存储器扩展
- 五．DRAM的刷新


2.1 存储单元电路

❖ 基本要求

- 具有两种稳定（或半稳定）状态，用来表示二进制的 1 和 0 ；
- 可以实现状态写入（或设置）；
- 可以实现状态读去（或感知）。

2.1 SRAM存储单元电路

❖ SRAM存储单元电路（六管单元电路）

 

MOS管功能:

T1, T2: 工作管;

T3, T4: 负载管;

T5, T6: 门控管;

稳定状态:

“1”: T1 截止, T2 导通


“0”: T2 截止, T1 导通

保持状态:

字选线低电平, T5 和 T6 截止, 内部保持稳定。

2.1 SRAM存储单元电路

❖ SRAM存储单元电路工作原理（读出）

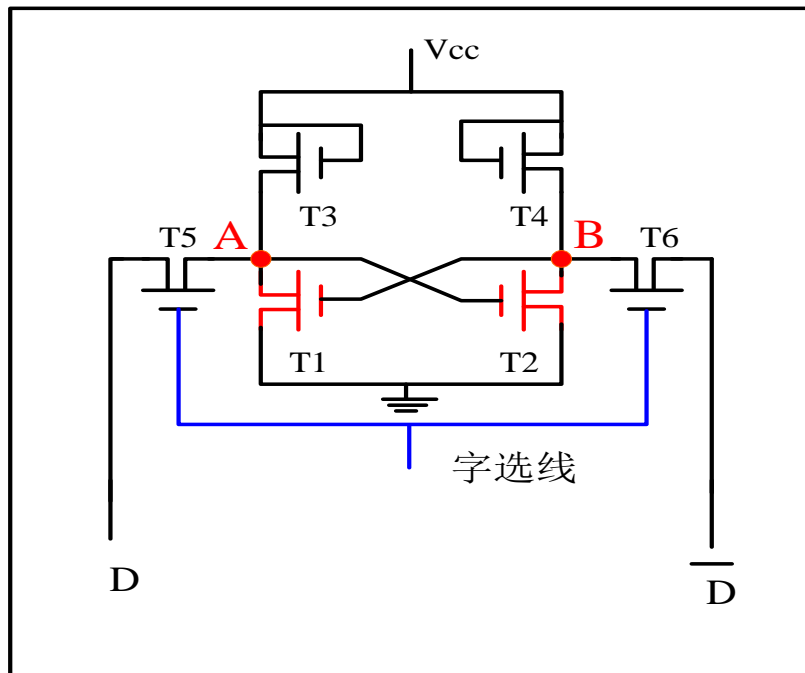

稳定状态:

“ 1 ”： T1 截止， T2 导通

“0”：T2 截止，T1 导通

保持状态:


字选线低电平，T5 和 T6截止，内部保持稳定。

读出操作:

- 输入条件：字选线高电平
- T5和T6导通，如果存储单元原来保存信息是“1”，D线则“读出”了内部状态（A点电平）则为高，否则为低。

2.1 SRAM存储单元电路

❖ SRAM存储单元电路工作原理（写入）

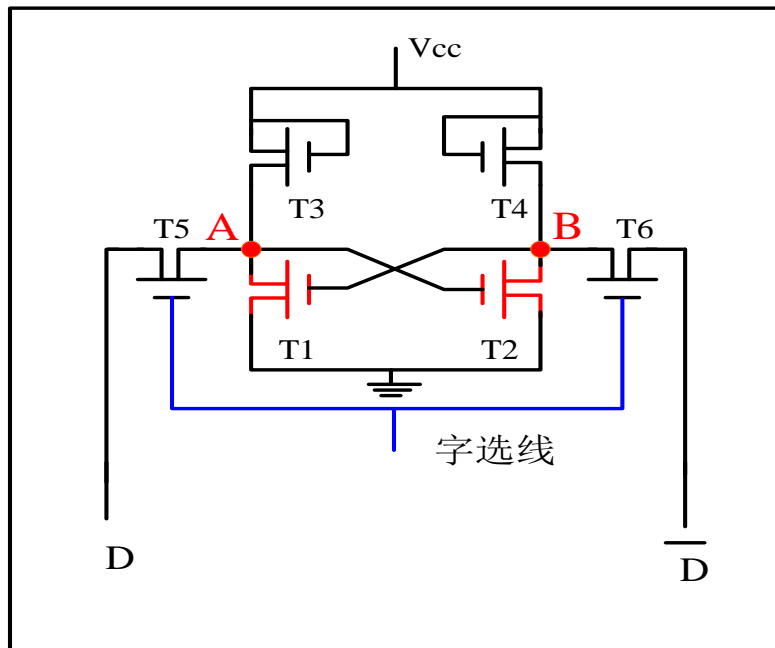

稳定状态:

“1”：T1 截止，T2 导通

“0”：T2 截止，T1 导通

保持状态:

字选线低电平，T5 和 T6 截止，内部保持稳定。


写入操作:

写 1: D线高电平， \overline{D} 线低电平，字选线高电平，T5 和 T6 导通，T1截止，T2导通，写入 1。

写 0: D线低电平， \overline{D} 线高电平，字选线高电平，T5 和 T6 导通，T2截止，T1导通，写入 0。

2.2 SRAM存储单元电路

❖ DRAM存储单元电路（单管单元电路）

 


- C_s 电容 $\ll C_d$ 电容
- C_s 上有电荷表示 ‘1’
- C_s 上无电荷表示 ‘0’
- 保持状态：字选线低电平，T截止，理论上内部保持稳定状态。

注意：在保存二进制信息 “1” 的状态下， C_s 有电荷，但 C_s 存在漏电流， C_s 上的电荷会逐渐消失，状态不能长久保持，在电荷泄漏到威胁所保存的数据性质之前，需要补充所泄漏的电荷，以保持数据性质不变。这种电荷的补充称之为刷新（或再生）。

2.2 DRAM存储单元电路

❖ DRAM存储单元电路工作原理（读出）

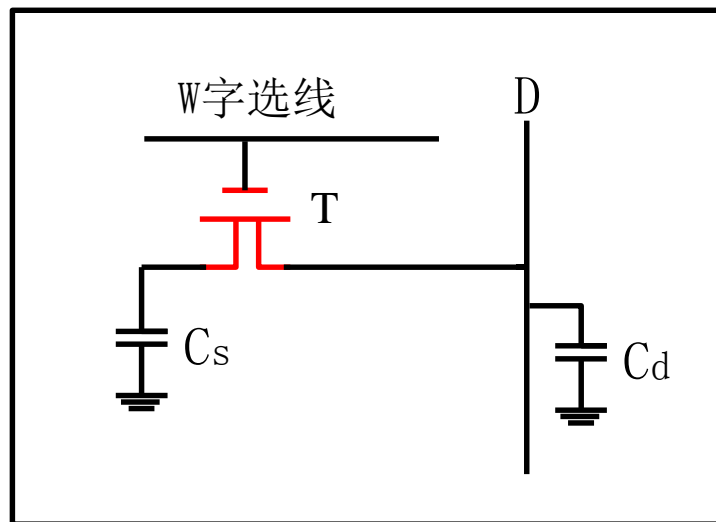


读出时：**D** 线先预充电到 $V_{pre}=2.5V$ ，然后字选线高电平，**T** 导通

- 若电路保存 信息**1**， $V_{cs}=3.5V$ ，电流方向从单元电路内部向外；
- 若电路保存信息 **0**， $V_{cs}=0.0V$ ，电流方向从外向单元电路内部；
- 因此根据数据线上电流的方向可判断单元电路保存的是 **1** 还是 **0**。
- 读出过程实际上是**Cs**与**Cd**上的电荷重新分配的过程，也是**Cs**与**Cd**上的电压重新调整的过程。**Cd**上的电压，即是**D**线上的电压。

2.2 DRAM存储单元电路

❖ DRAM存储单元电路工作原理（写入）

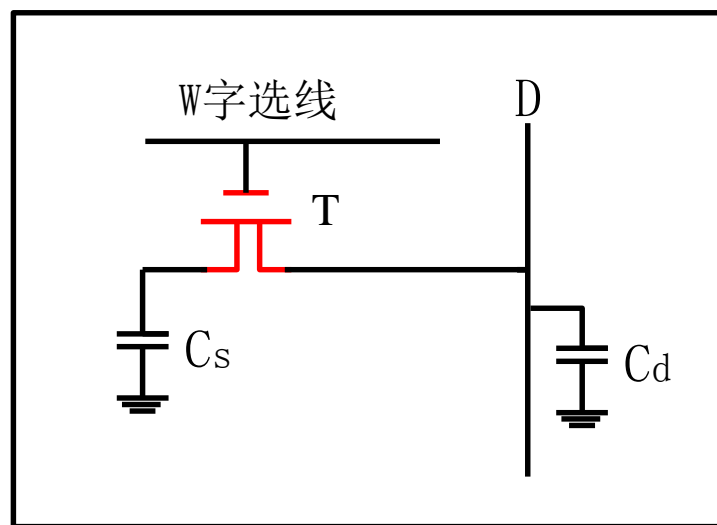


写入操作：**D** 线加高电平（1）或低电平（0），字选择线置高电平，**T**导通；


- 写1时，**D**线高电平，对**Cs**充电；
- 写0时，**D**线低电平，**Cs**放电；

2.3 ROM存储单元电路


❖ 固定掩膜ROM单元电路

 

含二级管的电路
表示1，不含电
路表示0

 


含三极管的电路
表示1，不含电
路表示0

 

含MOS管的电路
表示0，不含电
路表示1

2.3 ROM存储单元电路


❖ 可编程的PROM单元电路

 

- 出厂时所有位均为**1**。
- 编程时（写入数据），对写**0**的单元加入特定的大电流，熔丝被烧断，变为另一种表示**0**的状态，且不可恢复。
- 工作时，加入正常电路。





2.3 ROM存储单元电路

❖ 紫外线擦除可编程的EPROM单元电路

 

- 出厂时所有位均为 **1**，FAMOS（浮空栅极MOS）G极无电荷，处于截止状态。
- 编程时（写入数据），对写**0**的单元加入特定的电压，FAMOS上的G极与D极被瞬时击穿，大量电子聚集到G极上，撤销编程电压后，G极上的聚集的电子不能越过隔离层，FAMOS导通，表示0。
- 工作时，加入正常电压，FAMOS的状态维持不变。
- 擦除时，用紫外线照射，FAMOS聚集在G极上的电子获得能量，越过隔离层泄漏，FAMOS恢复截止状态。

❖ 存储单元的符号表示

    


第四讲：主存储器

- 一．存储系统概述
- 二．存储单元电路
- 三．存储器芯片结构
- 四．存储器扩展
- 五．DRAM的刷新

3.1 存储芯片内部结构

❖ 存储芯片结构（一维地址结构）


1024×2：1024 个字单元，每个字单元 2 个二进制位。

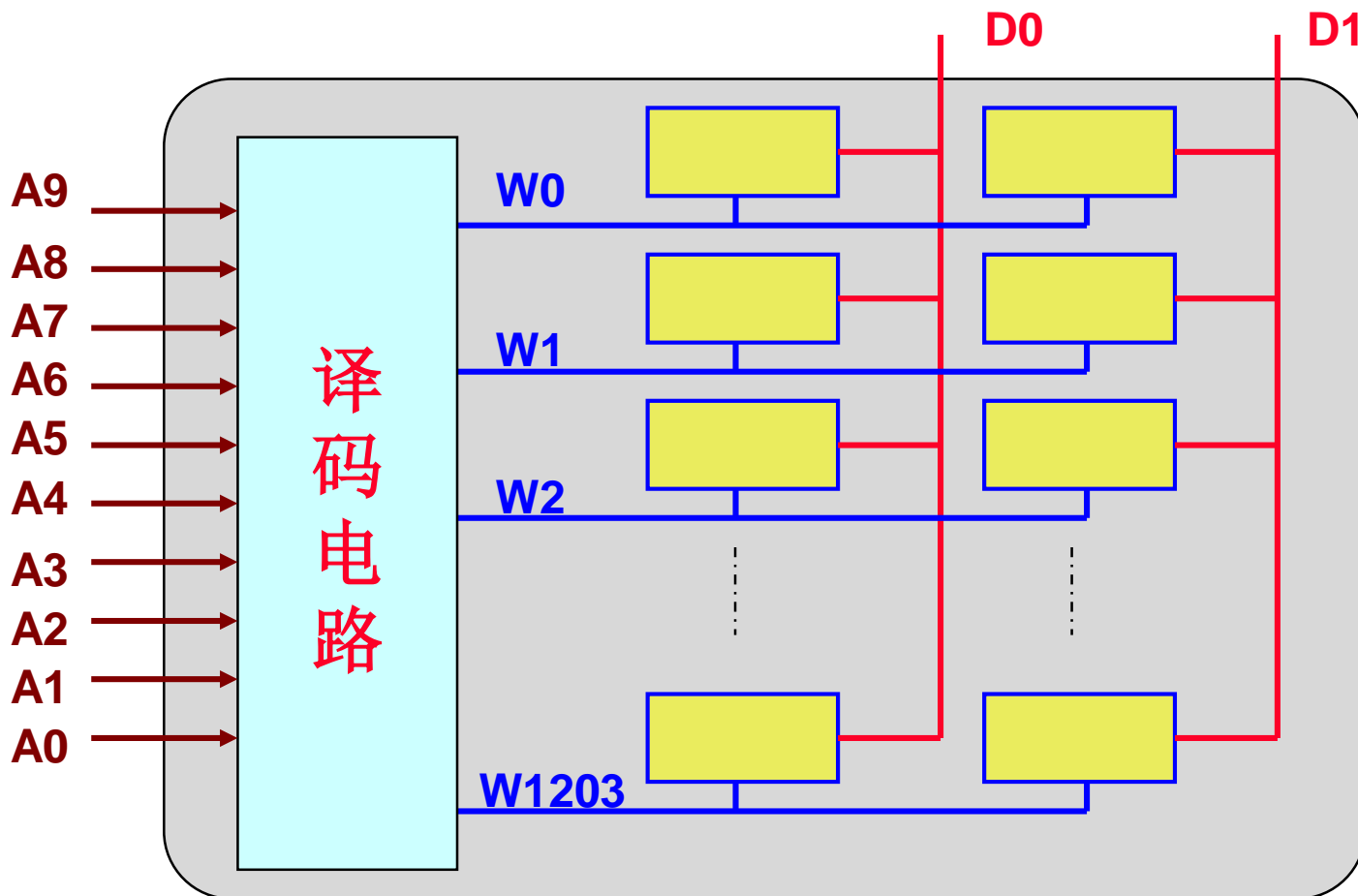

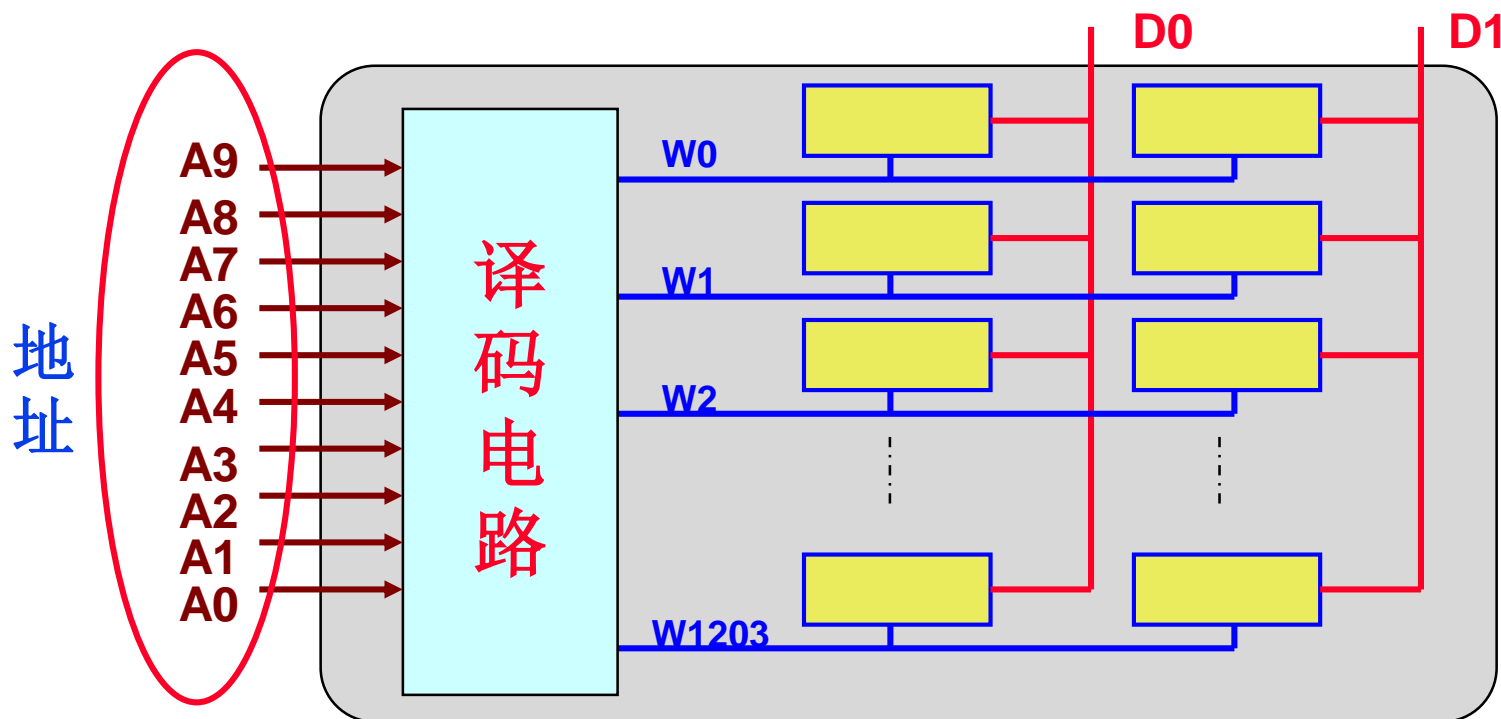3.1 存储芯片内部结构

❖ 问题：如何识别这些字单元？


- 1024×2 ：1024 个字单元，需要1024个不同的标示。
- 地址编码：译码电路使得字选择线 W_i 处于工作状态的输入信号（二进制信号），称为 W_i 所选中字单元的地址编码（简称地址）。
- 对于每一个字单元，地址是唯一的。



 3.1 存储芯片内部结构

❖ 二维地址结构（SRAM）

- 芯片示例： 4096×4 （4096 个字，每个字 4 位）
- $4096 \times 4 = 2^{14}$ 个位单元
- 存储矩阵： $2^7 \times 2^7$ （128 行 \times 128 列）




一行每4个单元一组为一个字，一行共32个字

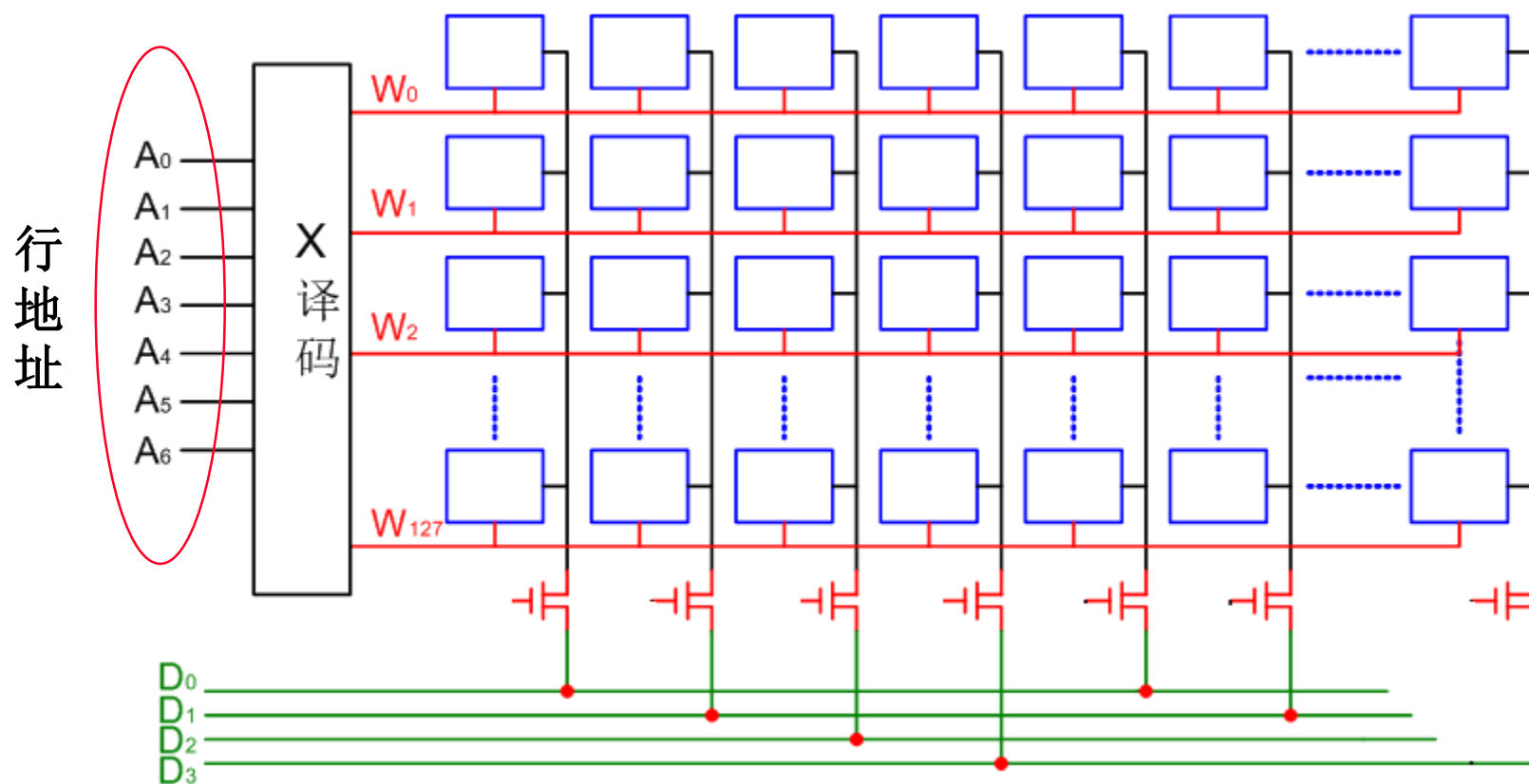3.1 存储芯片内部结构

❖ 二维地址结构（SRAM）： 4096×4 ：4096 个字，每个字 4 位


- 存储矩阵： $2^7 \times 2^7$ (128行 \times 128列)
- 行译码：行地址 7 位，一行含32个字共128位，任一时刻只有1个字（4位数据线）被选中。



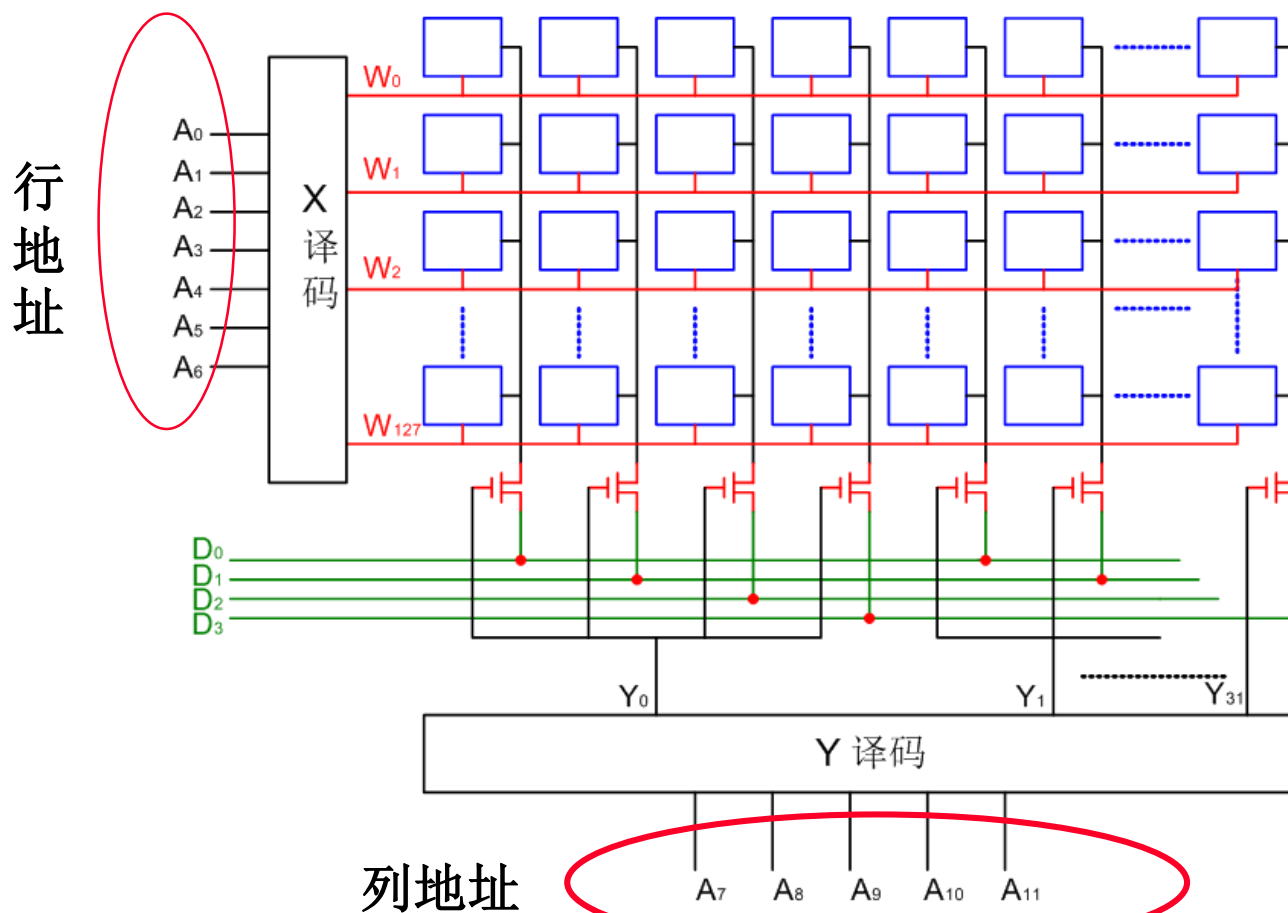3.1 存储芯片内部结构


❖ 二维地址结构（SRAM）： 4096×4 ：4096 个字，每个字 4 位

- 存储矩阵： $2^7 \times 2^7$ (128行 \times 128列)
- 一行包括32个字，要进行32选1的译码（Y译码），列地址5位



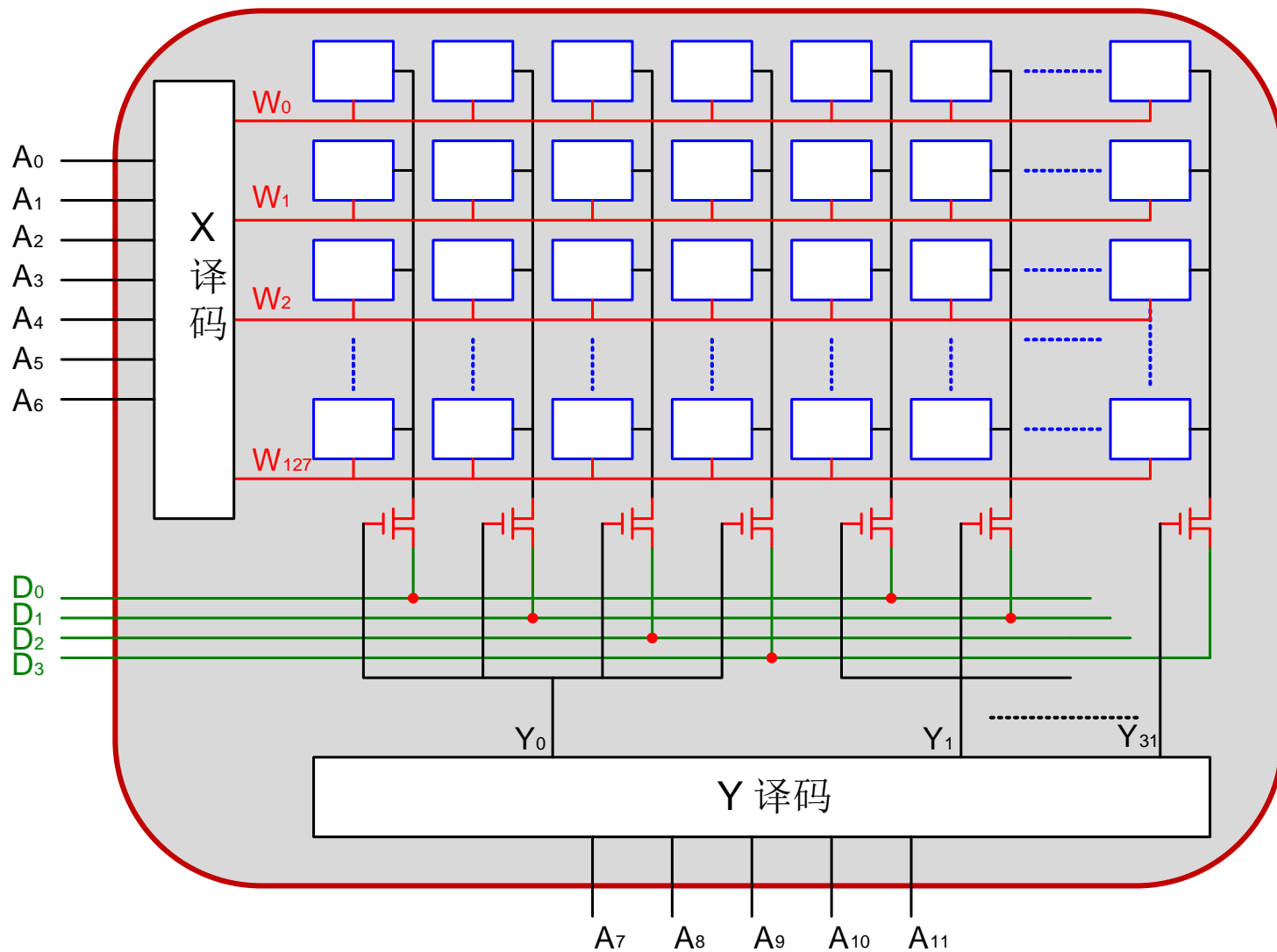3.1 存储芯片内部结构


❖ 二维地址结构（**SRAM**）： 4096×4 ：4096 个字，每个字 4 位。



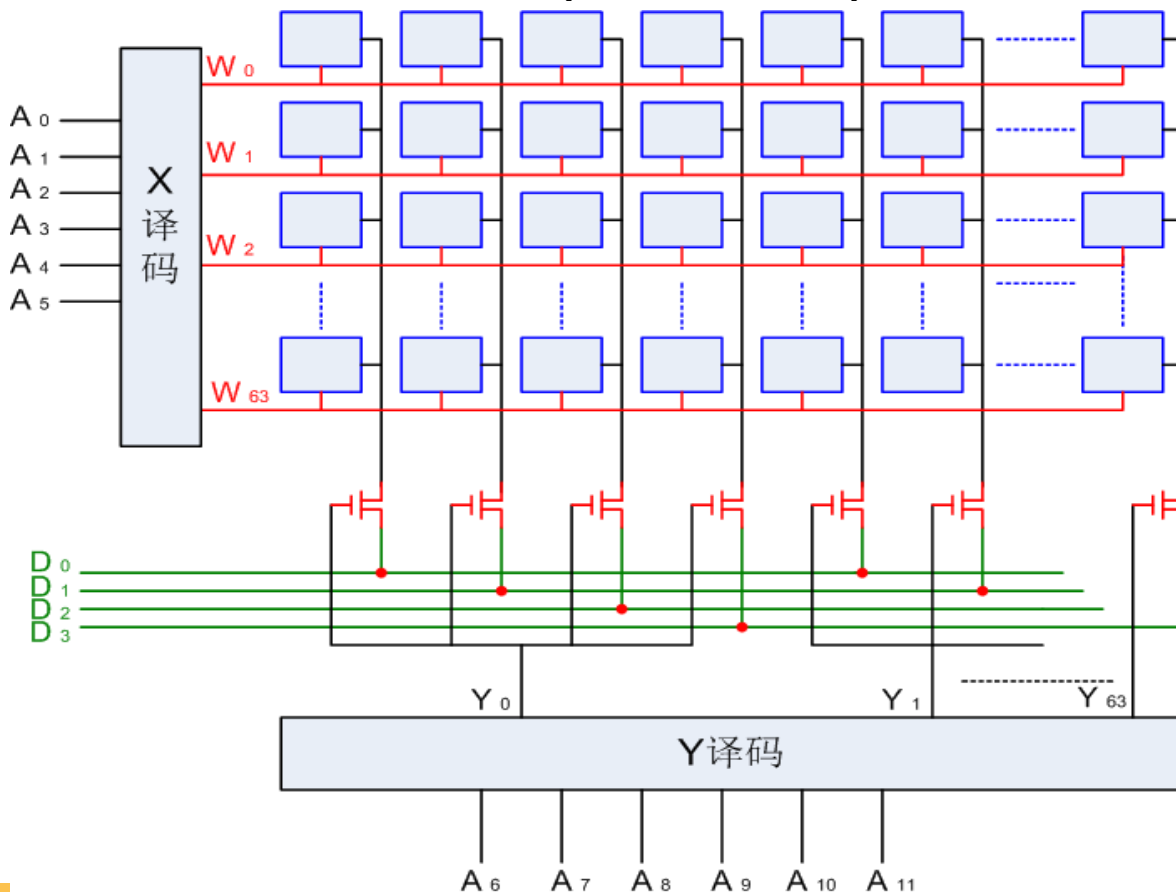3.1 存储芯片内部结构




❖ DRAM芯片结构

- 芯片示例：**4096×4 DRAM**（4096 个字，每个字 4 位）
- **4096个字 = 2^{12}** ，12位地址
- **DRAM芯片封装的特殊**：行列地址管脚复用，行列地址各**6**位。
- 存储矩阵： **$2^6 \times (2^6 \times 4)$ (64行×256列)**



存储芯片结构示例


❖ SRAM 2114(1024×4)芯片结构

 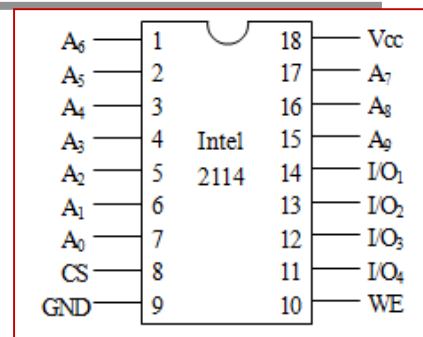 

片选信号


存储芯片结构示例

❖ DRAM 4M×4 DRAM芯片结构(内部包含刷新电路)

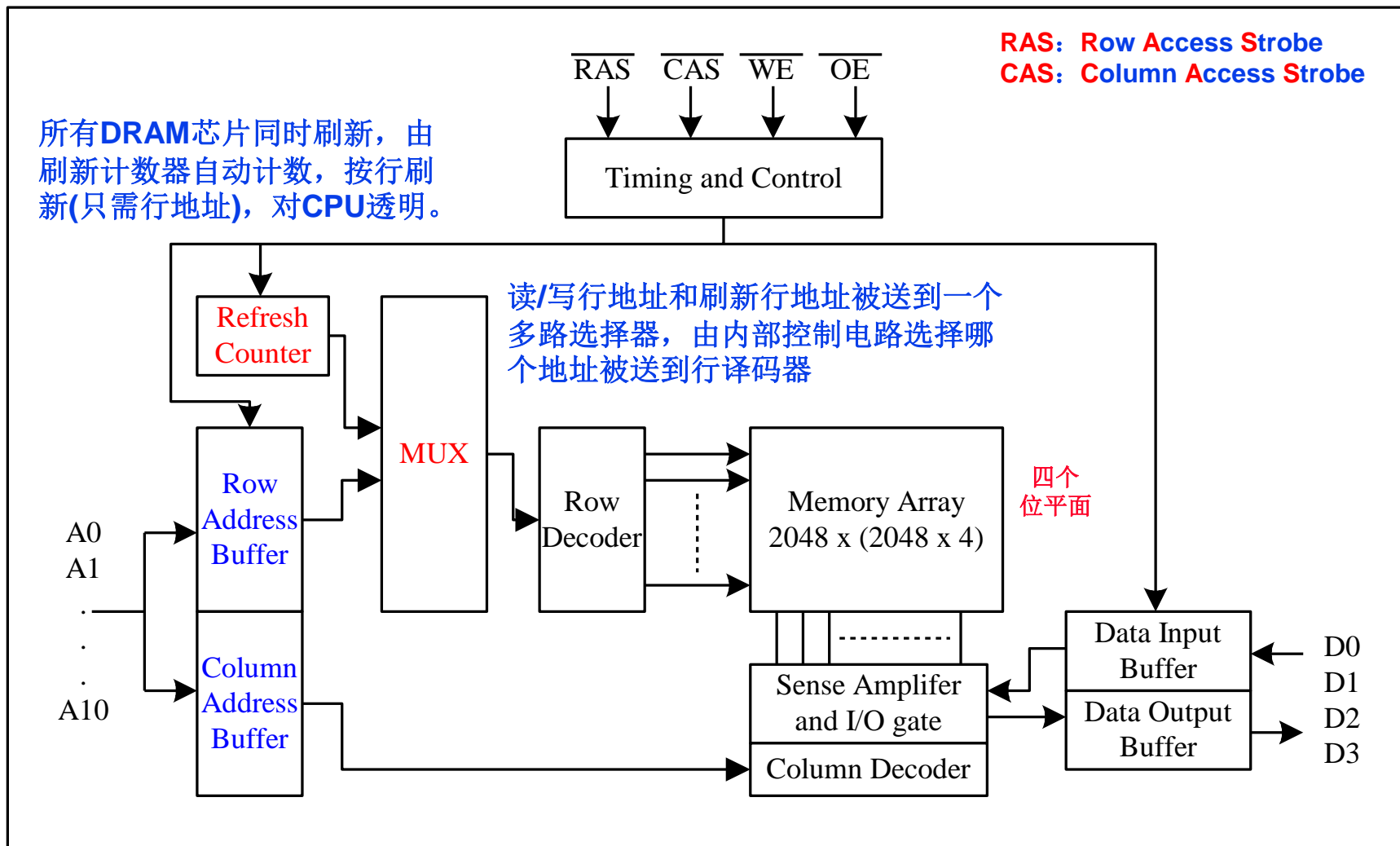

存储芯片结构示例

❖ DRAM 2164A 芯片结构 (64K×1)

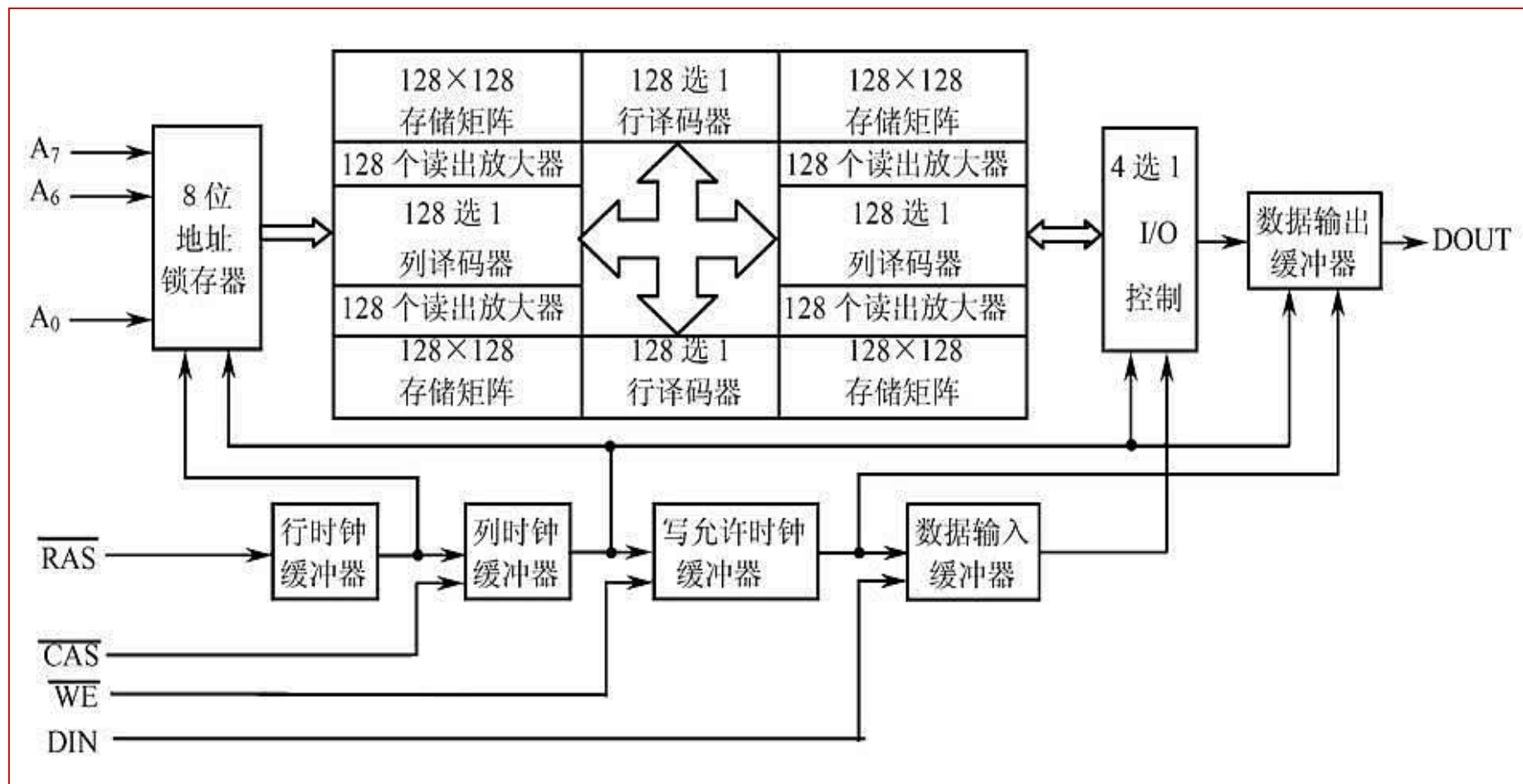

第四讲：主存储器

- 一．存储系统概述
- 二．存储单元电路
- 三．存储器芯片结构
- 四．存储器扩展**
- 五．DRAM的刷新

4.1 存储器芯片的扩展（位扩展）

例：1Kx4 SRAM芯片构成1Kx8的存储器

➤ 1K×4 芯片管脚：


- 10个地址管脚 **A9~A0**
- 4个数据管脚 **D3~D0**
- 1个片选输入管脚 **CS#**
- 1个读写控制管脚 **WE#**
- 芯片地址空间：**000H~3FF H**

➤ CPU访问存储器需提供：

- 地址总线10根：**AB9~AB0**
- 数据总线8根：**DB7~DB0**
- 读写控制信号：**MemW**
- 存储器地址空间：**000H~3FF H**


➤ 需要芯片： $(1K \times 8) / (1K \times 4) = 2$ 片

 - 地址管脚：都连接到**AB9~AB0**
- 数据管脚：分别连接到 **DB7~DB4**和 **DB3~DB0**
- 芯片读写控制管脚：连接**MemW**



4.1 存储器芯片的扩展（位扩展）

例：1K × 4的SRAM存储芯片构造1K × 8的存储器

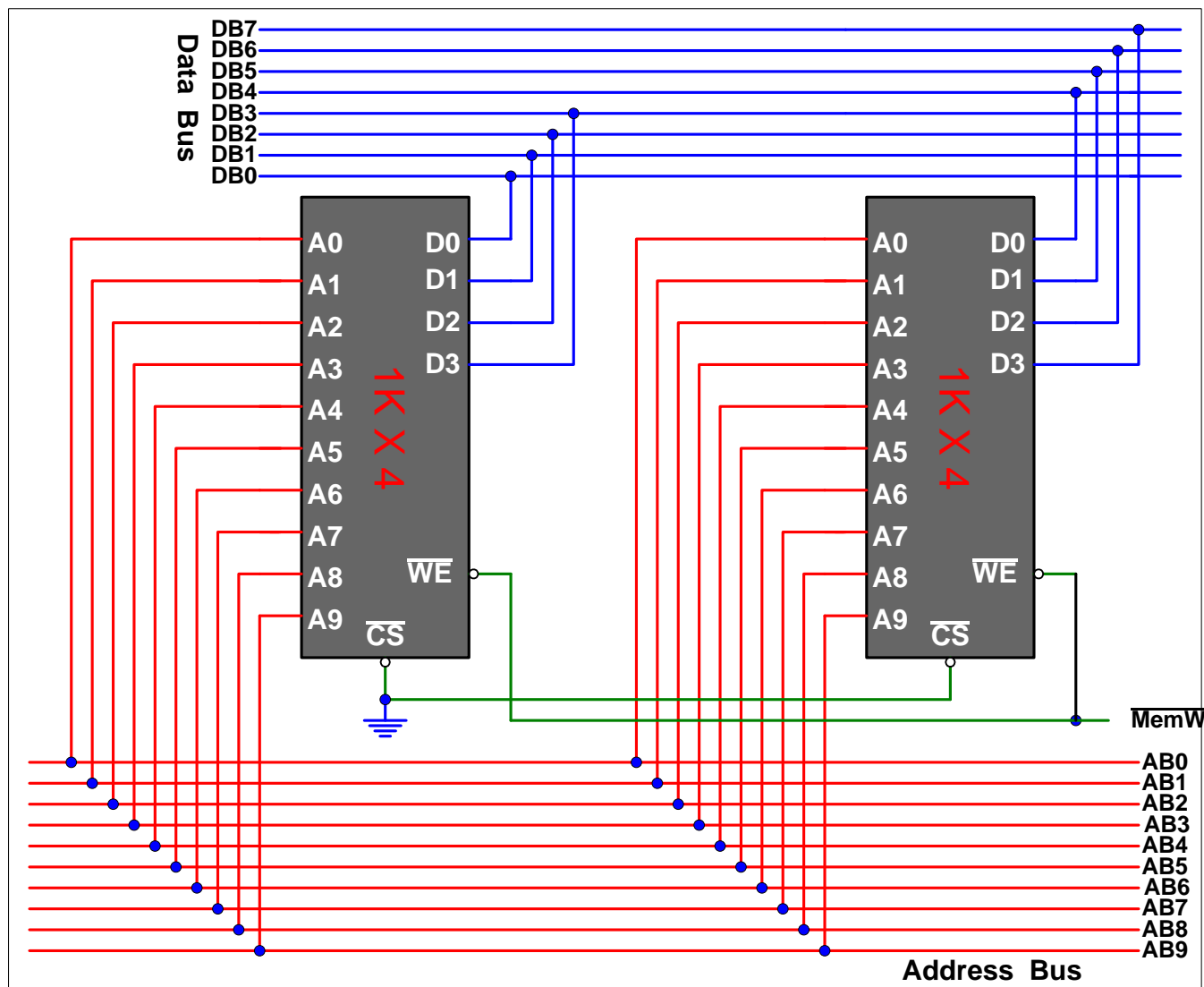

4.2 存储器芯片的扩展（字扩展）

例：1Kx8 SRAM芯片构成4Kx8的存储器

➤ 1K×8 芯片管脚：

- 10个地址管脚 **A9~A0**
- 8个数据管脚 **D7~D0**
- 1个片选输入管脚 **CS#**
- 1个读写控制管脚 **WE#**
- 芯片地址空间：**000H~3FF H**

➤ CPU访问存储器需提供：


- 地址总线10根：**AB11~AB0**
- 数据总线8根：**DB7~DB0**
- 读写控制信号：**MemW**
- 存储器地址空间：**000H~FFF H**

➤ 需要芯片数： $(4K \times 8) / (1K \times 8) = 4$ 片

- 地址管脚：都连接到**AB9~AB0**
- 数据管脚：都连接到 **DB7~DB0**
- 芯片读写控制管脚：连接**MemW**


➤ 一个2-4译码器产生4个片选信号

 - 译码器输入：**AB11~AB10**
- 译码器输出：分别接4个芯片片选管脚



4.2 存储器芯片的扩展（字扩展）

例：1Kx8 SRAM存储芯片构成4Kx8的存储器

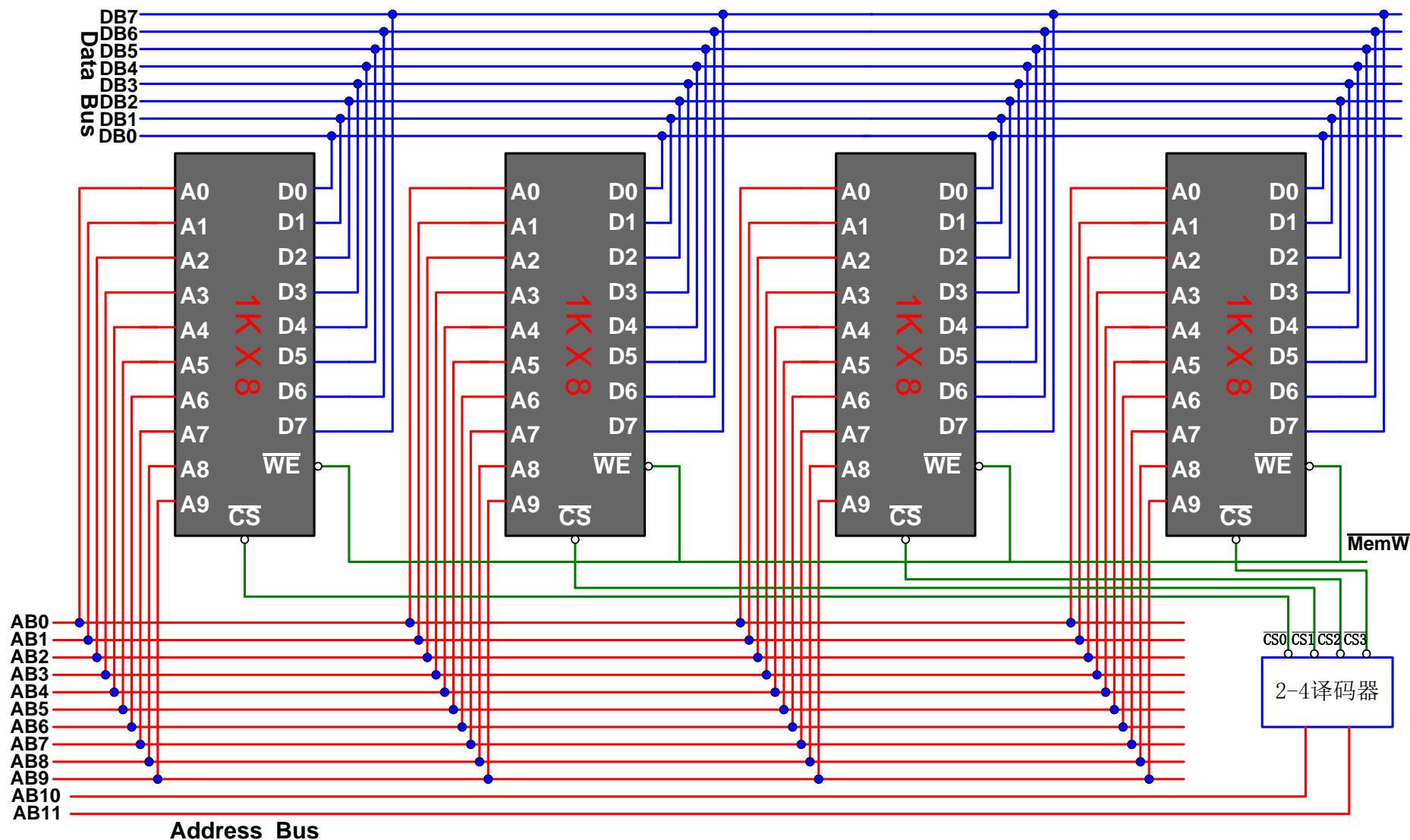

4.3 存储器芯片的扩展（混合扩展）

例：4Kx4 SRAM存储芯片构成16Kx8的存储器

➤ 4K×4芯片：

- 12个地址管脚 **A11~A0**
- 4个数据管脚 **D3~D0**
- 1个片选输入管脚 **CS#**
- 1个读写控制管脚 **WE#**
- 芯片地址空间：**000H~FFF H**

➤ CPU向存储器提供：


- 地址总线14根：**AB13~AB0**
- 数据总线8根：**DB7~DB0**
- 读写控制信号：**MemW**
- 存储器地址空间：**0000H~3FFF H**

➤ 需要芯片数： $(16K \times 8) / (4K \times 4) = 8$ 片

- 分4组（字扩展），每组2个芯片（位扩展）



➤ 一个2-4译码器产生4个片选信号

 - 译码器输入：**AB13~AB12**
- 译码器输出：分别接4组芯片片选管脚




4.3 存储器芯片的扩展（混合扩展）

4Kx4 SRAM存储芯片构成16Kx8的存储器地址空间划分

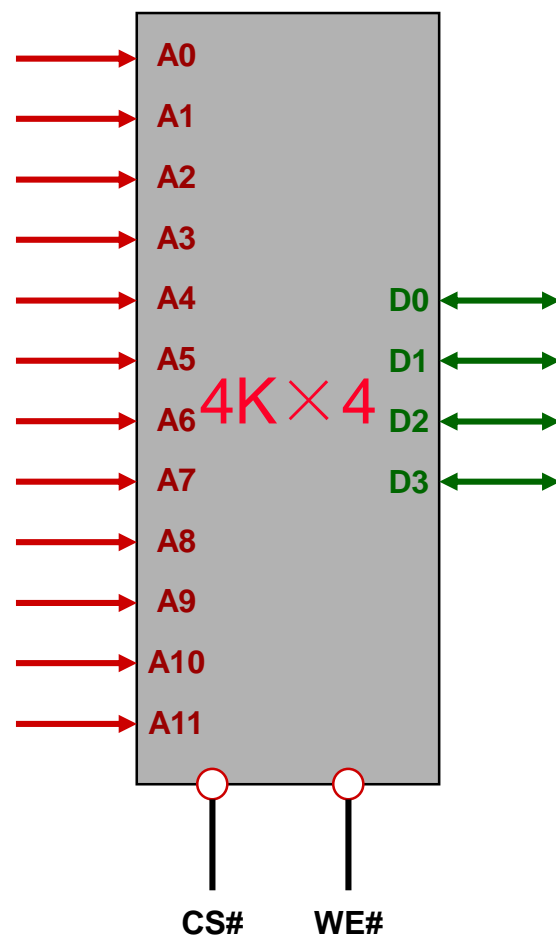
 


4.3 存储器芯片的扩展（混合扩展）


4Kx4 SRAM存
储芯片构成
16Kx8的存储
器连接图

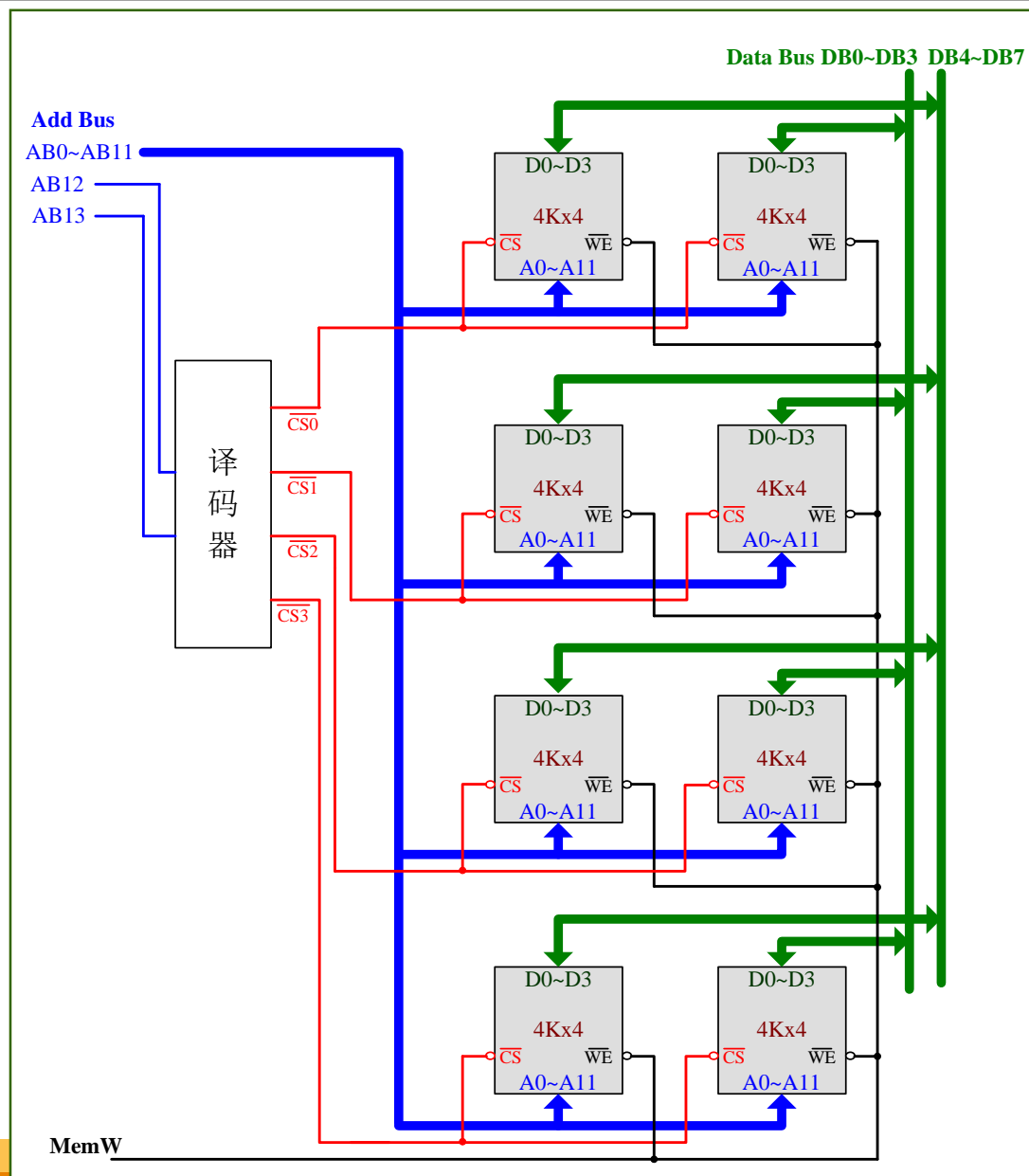

存储器芯片的扩展示例（续）

 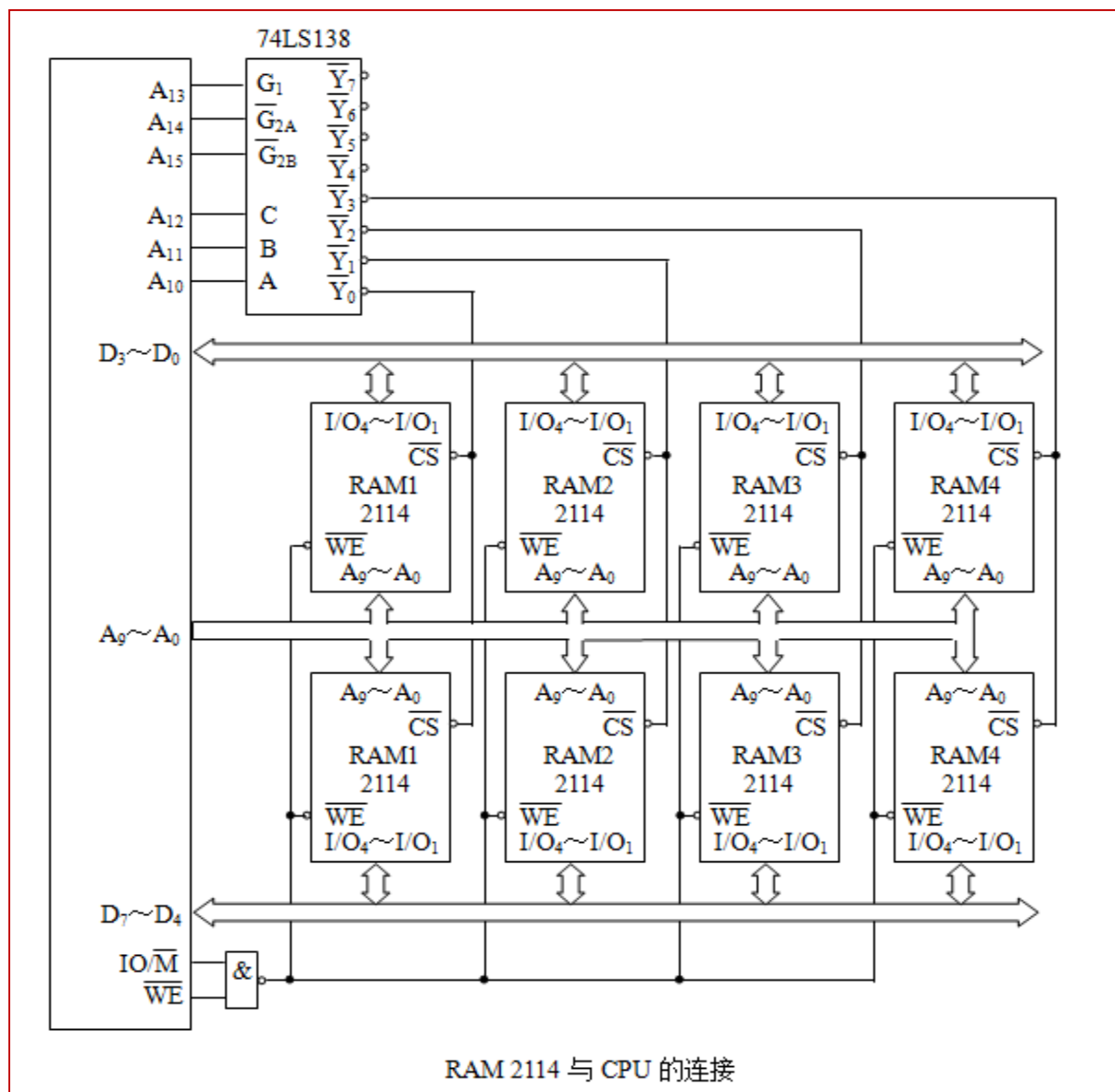

74LS138 引脚图

 

74LS138 逻辑符号

CPU与主存的连接（示例）

CPU地址线A15~A0，数据线D7~D0， \overline{WR} 为读/写信号， \overline{MREQ} 为访存请求信号。0000H~3FFFH为系统程序区，4000H~FFFFH为用户程序区。用8K×4位ROM芯片和16K×8位RAM芯片构成该存储器，要求说明地址译码方案，并将ROM芯片、RAM芯片与CPU连接。

解：因为0000H~3FFFH为系统程序区，ROM区高两位总是00，低14位为全译码。

ROM区大小为： $2^{14} \times 8\text{位} = 16\text{K} \times 8\text{位} = 16\text{KB}$

ROM芯片数为： $16\text{K} \times 8\text{位} / 8\text{K} \times 4\text{位} = 2 \times 2 = 8$ ，字方向扩展2倍，位方向扩展2倍


ROM芯片内地址位数为13位，连到CPU低13位地址线A12~A0

因为4000H~FFFFH为用户程序区，RAM区高两位是01、10、11，低14位为全译码。

RAM区大小为： $3 \times 2^{14} \times 8\text{位} = 3 \times 16\text{K} \times 8\text{位} = 48\text{KB}$

RAM芯片数为： $48\text{K} \times 8\text{位} / 16\text{K} \times 8\text{位} = 3 \times 1 = 3$ ，字方向上扩展3倍，位方向上不扩展。

RAM芯片内地址位数为14位，连到CPU低14位地址线A13~A0。

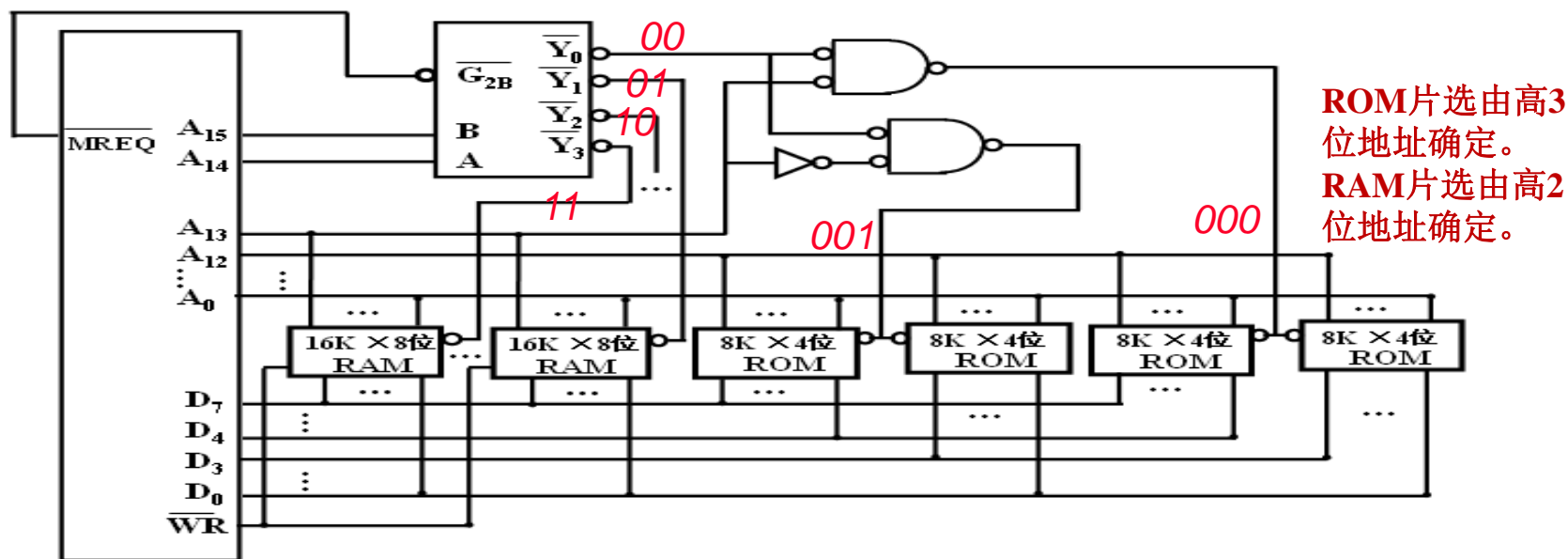

存储器的符号表示

❖ 读操作

➤ 输入

- 读单元地址: **Address**
- 读控制信号: **MemRead**

➤ 输出


- 读出数据: **Readdata**

❖ 写操作

➤ 输入

- 写单元地址: **Address**
- 写入数据: **Writedata**
- 写控制信号: **MemWrite**

➤ 输出: 无

 


第四讲：主存储器

- 一．存储系统概述
- 二．存储单元电路
- 三．存储器芯片结构
- 四．存储器扩展
- 五．**DRAM**的刷新

5.1 DRAM存储单元电路的刷新

❖ DRAM单管单元电路的工作特征

 

V_d' : D线在读出调整后的电压

V_{cs} : C_s 原来的电压

ΔV : D线上读出过程前后的变化量

$$\Delta V = V_d' - V_{pre} = (V_{cs} - V_{pre}) \times C_s / (C_s + C_d)$$

由于 C_d 要比 C_s 大一两个数量级, 所以

ΔV 不会太大(1%到10%), 一般为100mV左右。

D线上的电压在读出过程中的变化量实例计算:

假定 $C_s = 1\text{pf}$, $C_d = 50\text{pf}$, $V_{pre} = 2.5\text{V}$

存储1时, $V_{cs} = 3.5\text{V}$, 存储0时, $V_{cs} = 0\text{V}$


则:

$$\Delta V(1) = (3.5\text{v} - 2.5\text{v}) \times 1\text{pf} / (1\text{pf} + 50\text{pf}) = 19.6\text{mv}$$

$$\Delta V(0) = (0\text{v} - 2.5\text{v}) \times 1\text{pf} / (1\text{pf} + 50\text{pf}) = -49\text{mv}$$

5.1 DRAM存储单元电路的刷新

❖ DRAM存储单元电路的信号刷新问题

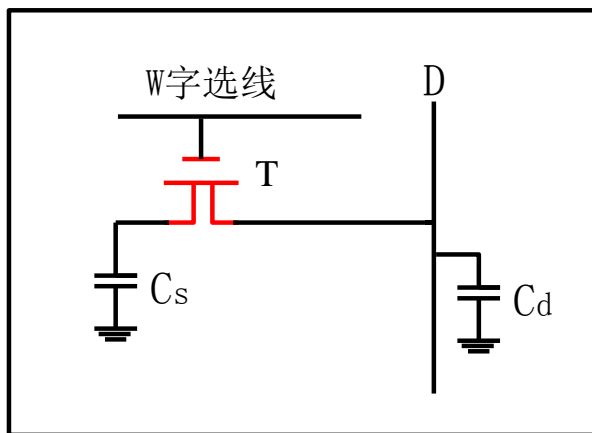


1. 由于读出过程D线电压变化量较小，需要对变化量进行放大才能得到有效的数据，所以单管存储单元电路中D线上必须增加传感放大器(Sense Amplifier)。

1. (没有感应放大器时) 读出操作是一种破坏性操作，读1时，Cs放电；读0时，Cs充电；所以读出操作后，原保存在Cs上的数据（电荷）被破坏，应该立即进行恢复（重写或刷新）。
2. 在保持状态下，T管截止，Cs与外部隔开，但Cs两级间存在漏电流，所以，Cs上的电荷也会出现变化，必须在一个时间内重写数据，这个时间称为单元电路的刷新周期，一般为4ms、8ms。
2. 刷新由传感放大器在读出过程中同时完成。在D线上增加了传感放大器后读过程实际上就是一次刷新过程。事实上，DRAM的刷新就是通过这样的读操作来实现的。


5.1 DRAM存储单元电路的刷新

❖ 读“1”过程中的D线电压变化情况（刷新过程）

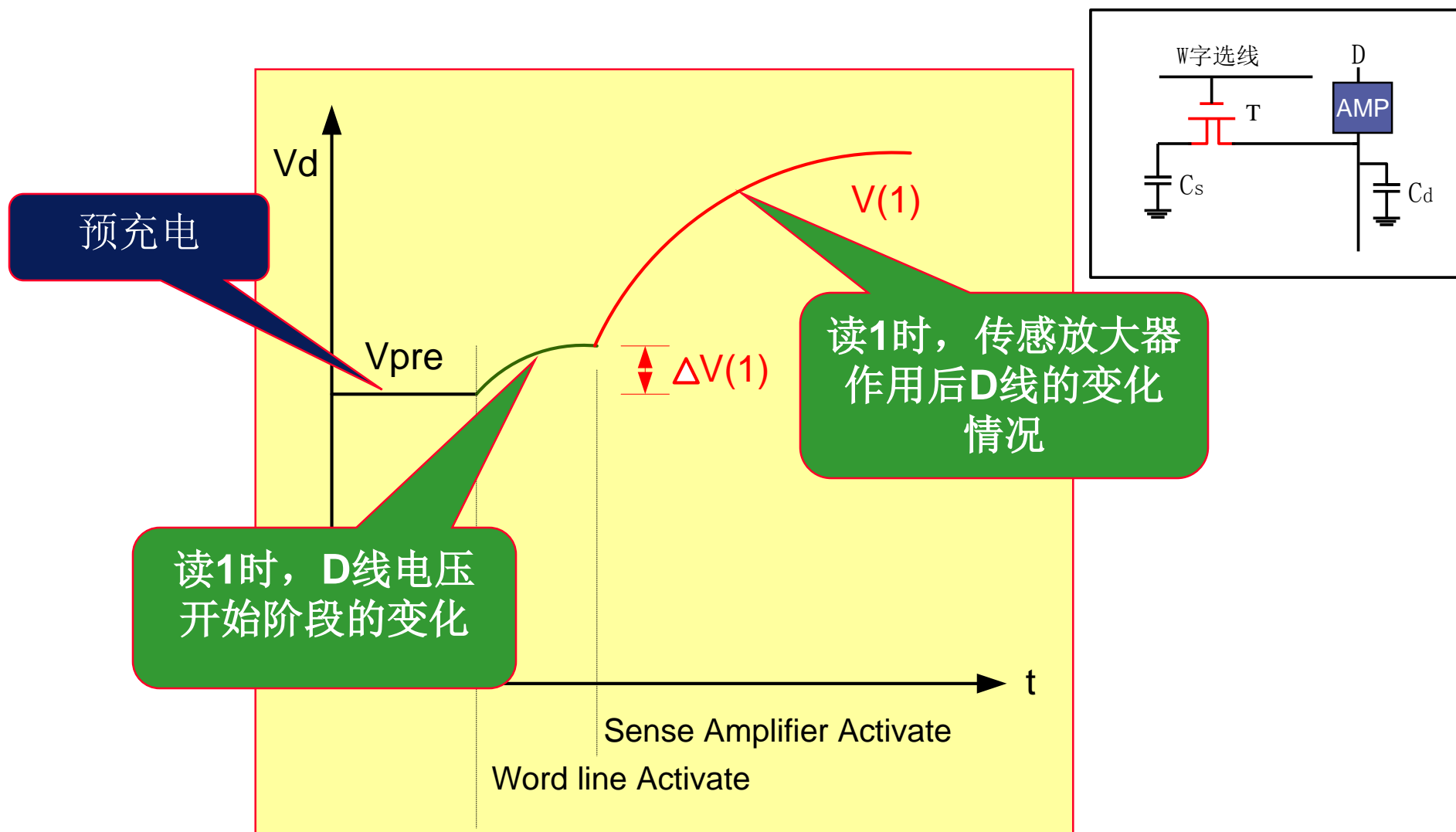


5.1 DRAM存储单元电路的刷新

❖ 读“0”过程中的D线电压变化情况（刷新过程）

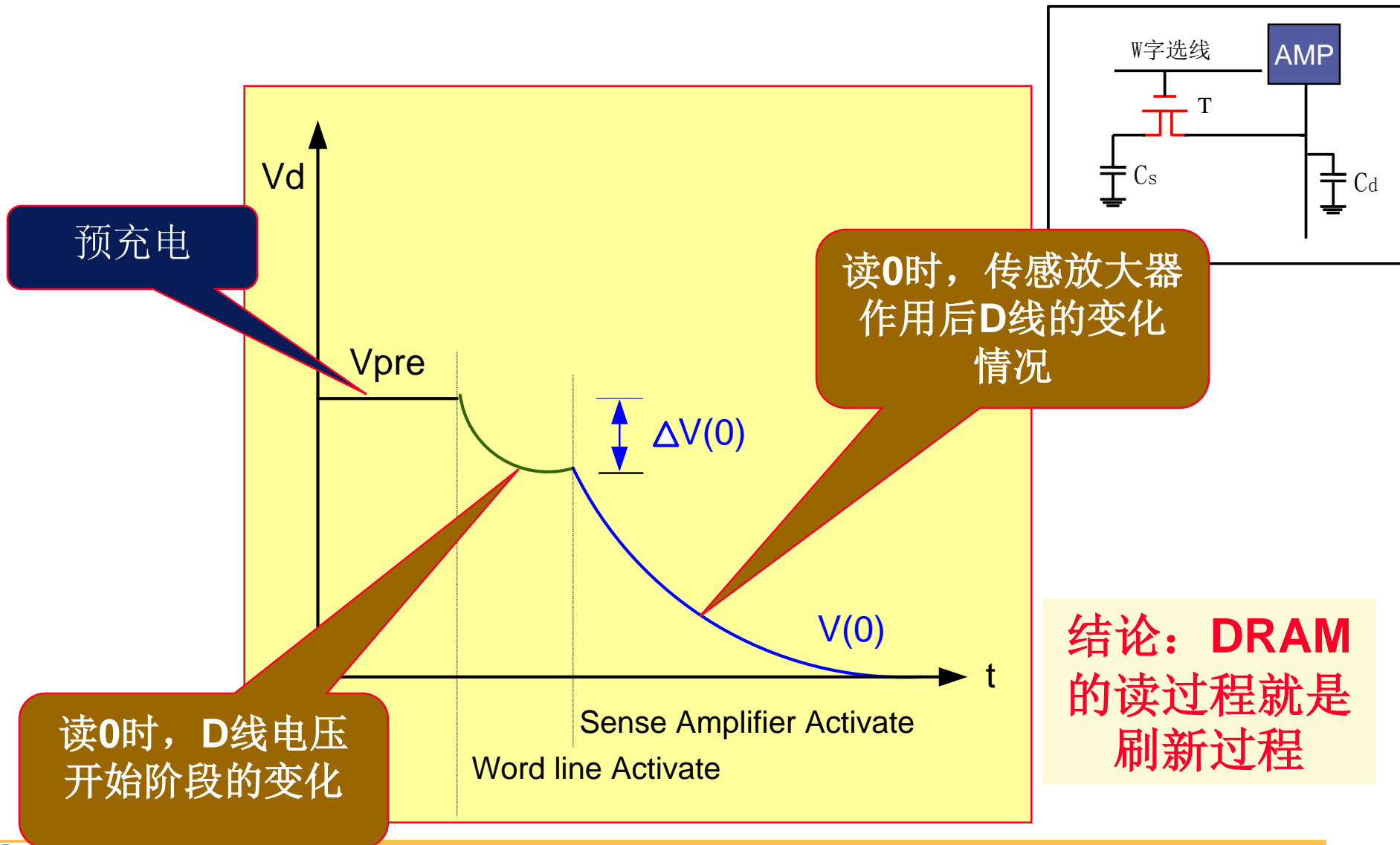

5.2 DRAM存储芯片的刷新

❖ DRAM芯片：4096×4 DRAM

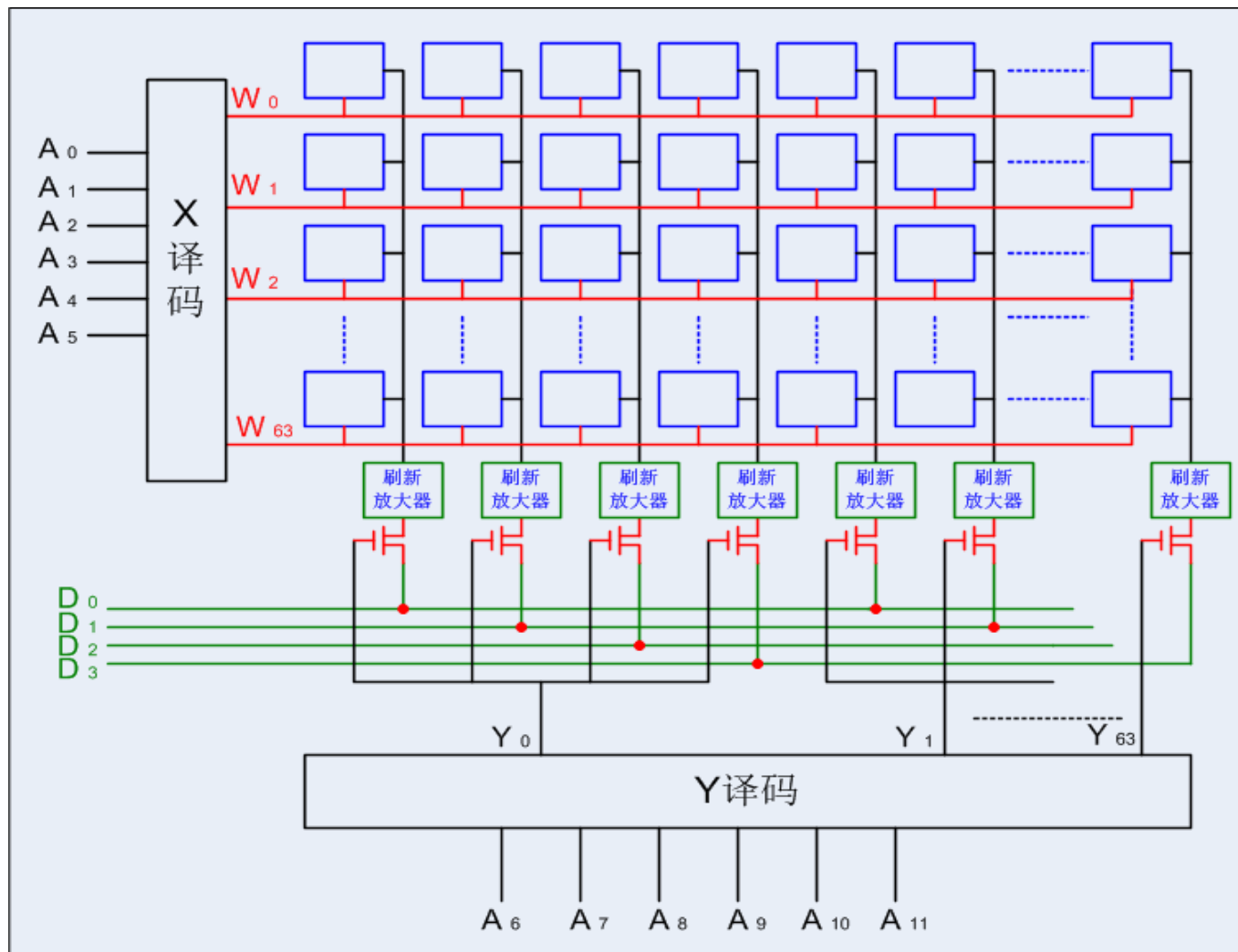

按行刷新，每次刷新1行

5.3 DRAM的刷新方式


❖ DRAM的刷新

- 刷新操作：读操作；
- 按行刷新、所有芯片同时进行；
- 刷新操作与CPU访问内存分开进行；
- 刷新周期：2ms, 4ms, 8ms,...,64ms；
- 刷新地址及刷新地址计数器

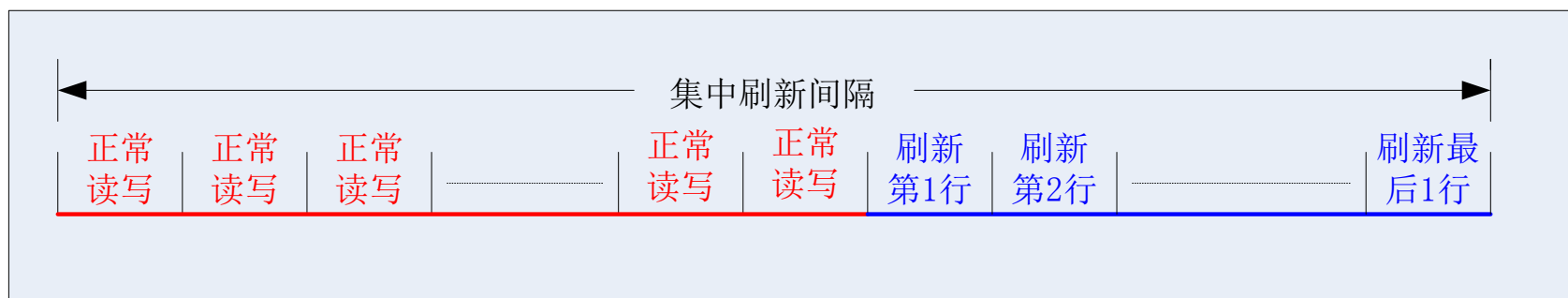5.3 DRAM的刷新方式

❖ 集中刷新方式


- 将刷新周期分成两部分，在一个时间段内刷新存储器所有行，另一个时间段CPU访问内存，刷新电路不工作。
- 集中刷新时间长，此时存储器不能正常读写（访存死区）。很少使用该方法。
- 集中刷新间隔 = 刷新周期



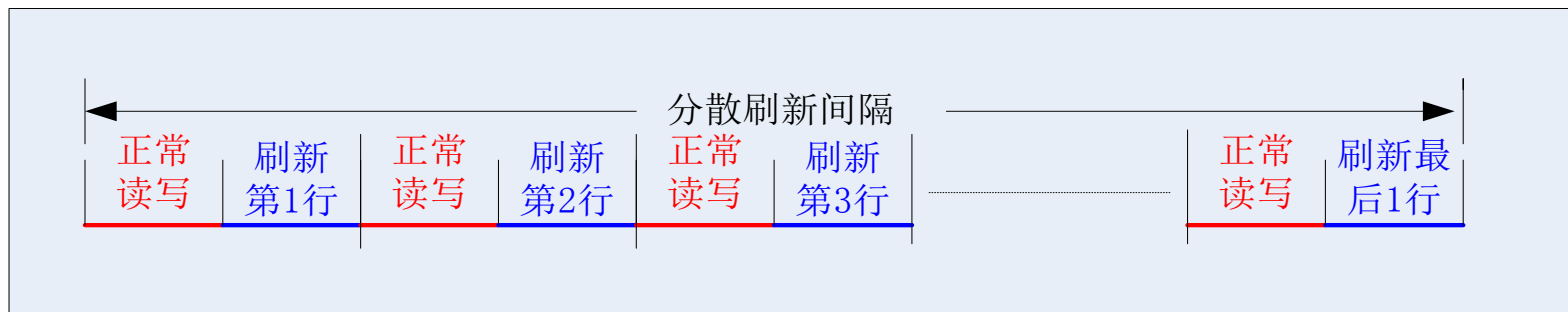5.3 DRAM的刷新方式

❖ 分散刷新方式

- 一个存储周期分为两段：前一段用于正常读写，后一段用于刷新操作。一个存储周期刷新1行，下一存储周期刷新另一行，直至最后1行后，又开始刷新第1行。
- 存储周期加长，效率降低，很少使用。
- 分散刷新间隔 = 刷新行数 × 存储周期 \leq 刷新周期



5.3 DRAM的刷新方式

❖ 异步刷新方式

- 结合前两种方式，保证在一个刷新周期内将存储芯片内的所有行刷新一遍，且只刷新一遍。
- 异步刷新间隔 = 刷新周期
- 以128行为例，在2ms时间内必须轮流对每一行刷新一次，即每隔 $2\text{ms}/128=15.5\mu\text{s}$ 刷新一行。这时假定读/写与刷新操作时间都为 $0.5\mu\text{s}$ ，则可用前 $15\mu\text{s}$ 进行正常读/写操作，最后 $0.5\mu\text{s}$ 完成刷新操作。

