

第十讲

第三部分：主存储器

- 一. 存储系统概述
- 二. 存储单元电路
- 三. 存储器芯片结构
- 四. 存储器扩展
- 五. DRAM的刷新

1.1 存储系统概述

❖ 存储器分类

➤ 按介质分类:

- 半导体存储器 (易失性)
- 磁介质存储器 (非易失性)
- 光盘存储器 (非易失性)

➤ 按访问方式分类:

- 随机访问存储器 (Random Access Memory—RAM)
- 顺序访问存储器 (Tape)
- 直接访问存储器 (Disk)
- 只读存储器 (Read Only Memory—ROM)

➤ 按功能分类:

- 高速缓冲存储器 (Cache)
- 主存储器
- 辅助存储器
- 控制存储器



1.1 存储系统概述

❖ 存储器的性能指标

➤ 访问时间 (Access Time): T_A

- 随机访问存储器: 访问时间指读或写操作所用时间, 即从给定地址到存储器完成读或写操作所需时间。
- 其他类型: 指将读写机构定位到目标位置所需的时间。

➤ 存储周期 (Cycle Time): T_C

- 仅对RAM而言, 指两次访问存储单元间的最小时间间隔。
- $T_C > T_A$

➤ 带宽 (Bandwidth) / 数据传输率 (Transfer Rate)

- 一般的随机访问存储器: $1 / \text{Cycle Time}$;
- 其他类型: $T_N = T_A + N/R$

T_N : 读写N Bits所需的平均时间


T_A : 访问时间

N: N Bits

R: 存储部件的数据传输率 (bits /s)


1.1 存储系统概述

❖ 存储器的层次/性能特征

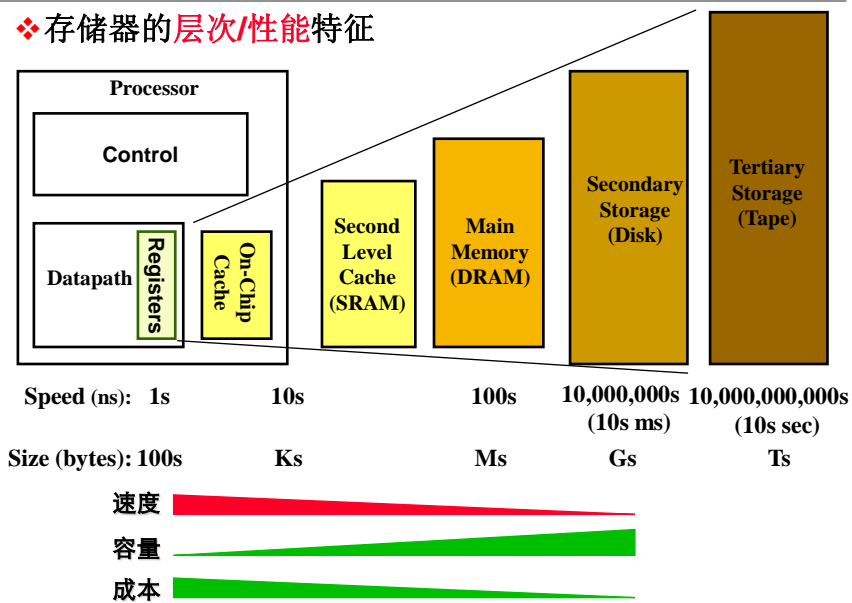

1.1 存储系统概述

❖ 存储器的层次结构

 

二级存储系统：高速缓冲存储器（Cache）+主存储器

三级存储系统：Cache+主存+辅存（虚拟存储器）

1.2 半导体存储器

❖ 半导体存储器从访问方式上可分：

➤ 随机访问存储器RAM、只读存储器ROM

❖ RAM从实现原理上，又可分为：

➤ 静态随机访问存储器SRAM（Static RAM）


■ 静态存储器，相对动态而言，集成度低，不必刷新。用作Cache。

➤ 动态随机访问存储器DRAM（Dynamic RAM）

■ 动态存储器，需要刷新，相对而言，集成度高。用做主存。



SRAM

 

DRAM

1.2 半导体存储器

❖ 目前主流DRAM


➤ SDRAM（Synchronous DRAM）：

同步DRAM，与CPU采用相同时钟，避免了不必要的等待周期，减少数据存储时间，数据可在脉冲上升期便开始传输。SDRAM内存又分PC66、PC100、PC133等不同规格，相应带宽分别为528MB/S、800MB/S和1.06GB/S。



SDRAM (DIMM)

 ➤ DDR（Double Data Rate）SDRAM：双倍速率SDRAM。SDRAM只在一个时钟的上升期传输一次数据；而DDR内存则在一个时钟的上升期和下降期各传输一次数据，因此称为双倍速率SDRAM。DDR SDRAM可以在与SDRAM相同的总线频率下达到更高的数据传输率。



SDRAM-DDR (DIMM)

1.2 半导体存储器

❖ 目前主流DRAM

➤ DDR2 (Double Data Rate 2) SDRAM:

DDR2内存拥有两倍于DDR内存预读取能力，即：DDR2内存 每个时钟能够以4倍外部总线的速度读/写数据，例如，在同样100MHz的工作频率下，DDR的实际频率为200MHz，而DDR2则可达400MHz。DDR2内存采用1.8V电压，相对于DDR标准的2.5V，降低了不少。



SDRAM-DDR2 (DIMM)

➤ DDR3 (Double Data Rate 3) SDRAM:


最初主要用于显卡内存，频率在800M以上。DDR3是在DDR2基础上采用的新型设计，与DDR2 SDRAM相比具有功耗和发热量较小、工作频率更高、降低显卡整体成本、通用性好的优势。DDR3内存工作电压1.5V，DDR3内存预读取能力为DDR2的二倍。



 1.2 半导体存储器

❖ 只读存储器 (ROM) — 非易失性

- 固定掩膜 (Masks) ROM
- PROM (Programmable ROM)：一次性可编程
- EPROM (Erasable PROM)：可擦除可编程 (紫外线擦除)
- EEPROM (Electrically Erasable PROM)：电擦除
- Flash Memory (闪存)：本质上属于电擦除可编程ROM，如SM (Smart Media) 卡、CF (Compact Flash) 卡，MMC (Multi Media Card) 卡、SD (Secure Digital) 卡和记忆棒 (Memory Stick) 等。



Mask ROM




EPROM



U盘上的Flash memory

1.2 半导体存储器

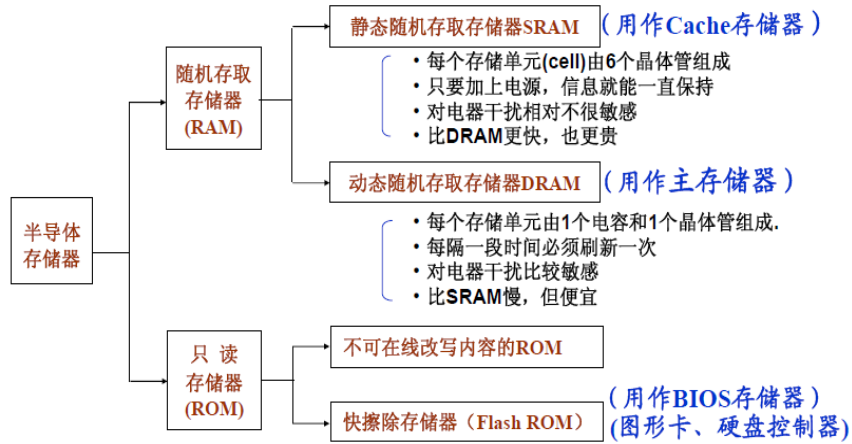

第三部分：主存储器

- 一. 存储系统概述
- 二. 存储单元电路
- 三. 存储器芯片结构
- 四. 存储器扩展
- 五. DRAM的刷新

2.1 存储单元电路

❖ 存储单元电路


- 存储器中用来存储一位二进制信息（0或1）的电路
- 是组成存储器的基础和核心
- 也称存储元件、存储基元、存储位元、存储元

❖ 基本要求

- 具有两种稳定（或半稳定）状态，用来表示二进制的 0和1
- 可以实现状态写入（或设置）
- 可以实现状态读出（或感知）

2.2 SRAM存储单元电路

❖ SRAM存储单元电路（六管单元电路）

 

MOS管功能:

T1, T2: 工作管;

T3, T4: 负载管;

T5, T6: 门控管;

稳定状态:

“1”: T1 截止, T2 导通


“0”: T2 截止, T1 导通

保持状态:

字选线低电平, T5 和 T6 截止, 内部保持稳定。

2.2 SRAM存储单元电路

❖SRAM存储单元电路工作原理（读出）

 

稳定状态:

“1”: T1 截止, T2 导通

“0”: T2 截止, T1 导通

保持状态:


字选线低电平, T5 和 T6截止, 内部保持稳定。

读出操作:

- 输入条件: 字选线高电平
- T5和T6导通, 如果存储单元原来保存信息是 “1”, D线则 “读出” 了内部状态 (A点电平) 则为高, 否则为低。

2.2 SRAM存储单元电路

❖SRAM存储单元电路工作原理（写入）

 

稳定状态:

“1”: T1 截止, T2 导通

“0”: T2 截止, T1 导通

保持状态:


字选线低电平, T5 和 T6截止, 内部保持稳定。

写入操作:

- 写 1: D线高电平, \overline{D} 线低电平, 字选线高电平, T5 和 T6 导通, T1截止, T2导通, 写入 1。
- 写 0: D线低电平, \overline{D} 线高电平, 字选线高电平, T5 和 T6 导通, T2截止, T1导通, 写入 0。

2.3 DRAM存储单元电路

❖ DRAM存储单元电路（单管单元电路）

 


- Cs电容 << Cd电容
- Cs上有电荷表示 ‘1’
- Cs上无电荷表示 ‘0’
- 保持状态：字选线低电平，T截止，理论上内部保持稳定状态。

注意：在保存二进制信息“1”的状态下，Cs有电荷，但Cs存在漏电流，Cs上的电荷会逐渐消失，状态不能长久保持，在电荷泄漏威胁到所保存的数据性质之前，需要补充所泄漏的电荷，以保持数据性质不变。这种电荷的补充称之为刷新（或再生）。

2.3 DRAM存储单元电路

❖ DRAM存储单元电路工作原理（读出）

 


读出时：D线先预充电到 $V_{pre}=2.5V$ ，然后字选线高电平，T导通

- 若电路保存信息1， $V_{cs}=3.5V$ ，电流方向从单元电路内部向外；
- 若电路保存信息0， $V_{cs}=0.0V$ ，电流方向从外向单元电路内部；
- 因此根据数据线上电流的方向可判断单元电路保存的是1还是0。
- 读出过程实际上是Cs与Cd上的电荷重新分配的过程，也是Cs与Cd上的电压重新调整的过程。Cd上的电压，即是D线上的电压。

2.3 DRAM存储单元电路

❖ DRAM存储单元电路工作原理（写入）

 


写入操作：D 线加高电平（1）或低电平（0），字选择线置高电平，T导通；

- 写1时，D线高电平，对Cs充电；
- 写0时，D线低电平，Cs放电；

2.4 ROM存储单元电路

❖ 固定掩膜ROM单元电路（不能重写，非易失性）

 


含二级管的电路
表示1，不含电
路表示0

含三极管的电路
表示1，不含电
路表示0

含MOS管的电路
表示0，不含电
路表示1

2.4 ROM存储单元电路


❖ 可编程的PROM单元电路 (一次性改写)

 

- 出厂时所有位均为1。
- 编程时（写入数据），对写0的单元加入特定的大电流，熔丝被烧断，变为另一种表示0的状态，且不可恢复。
- 工作时，加入正常电流。

2.4 ROM存储单元电路


❖ 紫外线擦除可编程的EPROM单元电路 (可多次改写)

 

- 出厂时所有位均为1，FAMOS（浮空栅极MOS）G极无电荷，处于截止状态。
- 编程时（写入数据），对写0的单元加入特定的电压，FAMOS上的G极与D极被瞬时击穿，大量电子聚集到G极上，撤销编程电压后，G极上的聚集的电子不能越过隔离层，FAMOS导通，表示0。
- 工作时，加入正常电压，FAMOS的状态维持不变。
- 擦除时，用紫外线照射，FAMOS聚集在G极上的电子获得能量，越过隔离层泄漏，FAMOS恢复截止状态。

2.4 ROM存储单元电路

❖ EEPROM单元电路（可多次改写）

 


➤与EPROM相似，它是在EPROM基本单元电路的浮空栅的上面再生成一个浮空栅，前者称为第一级浮空栅，后者称为第二级浮空栅。第二级浮空栅引出一个电极，接某一电压 V_G 。


➤若 V_G 为正电压，第二浮空栅极与漏极之间产生隧道效应，使电子注入第一浮空栅极，即编程写入。

➤若使 V_G 为负电压，强使第一级浮空栅极的电子散失，即擦除。擦除后可重新写入。

2.5 存储单元电路的符号表示

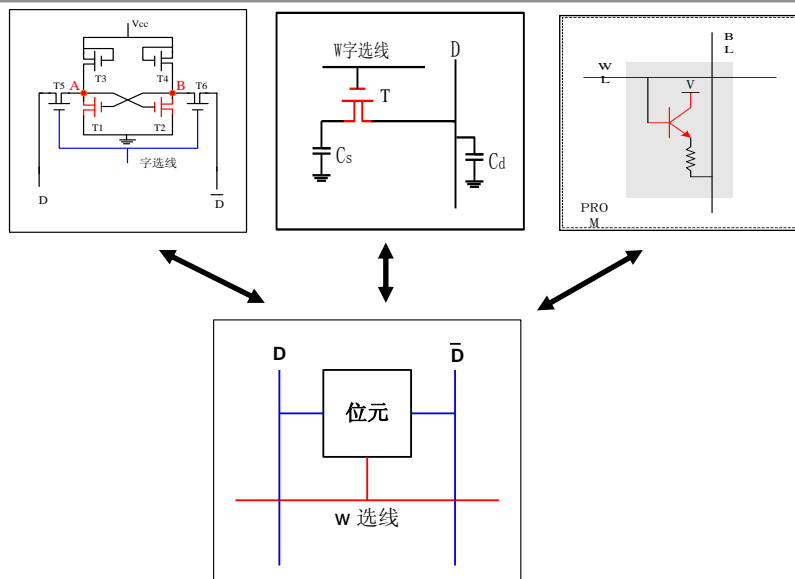

存储单元电路：可存储1位(1bit)二进制代码

 

存储单元电路（存储位元）→ 存储芯片 → 存储器

第三部分：主存储器

- 一. 存储系统概述
- 二. 存储单元电路
- 三. 存储器芯片结构
- 四. 存储器扩展
- 五. DRAM的刷新

2.2 存储芯片内部结构

❖ 存储芯片容量的基本描述（字单元数×每个字单元的位数）

➤ $1K \times 2$ ：1024 个字单元，每个字单元 2 位（二进制位）

意味着任一时刻可以（也只能）访问1024个独立字单元中的任意一个，每次读写的数据位数是一个字单元的容量（2位）

对于 $1K \times 2$ 的存储芯片：

有多少个存储位元？共1K个（1024个）字单元，每个字单元2位 **2048**

需多少条地址线？按字单元寻址，1024个（ 2^{10} 个）字单元 **10**

需要多少条数据线？一次访问一个字单元，每个字单元是2位 **2**

➤ $64K \times 8$ ：65536（64K）个字单元，每个字单元8位

有多少个存储位元？需要多少条地址线？多少条数据线？


2.2 存储芯片内部结构

存储芯片容量的描述： **$2^n \times m$** （字单元数 \times 每个字单元的位数）

❖ 存储位元： $2^n \times m$ 个

❖ 地址线： n 位 $\rightarrow 2^n$ 个字单元， $A_{n-1}..A_0$ 单向

 ❖ 数据线： m 位 $\rightarrow m$ 位/字单元， $D_{m-1}..D_0$ 双向




一维地址结构(线选法) / 二维地址结构（重合法）

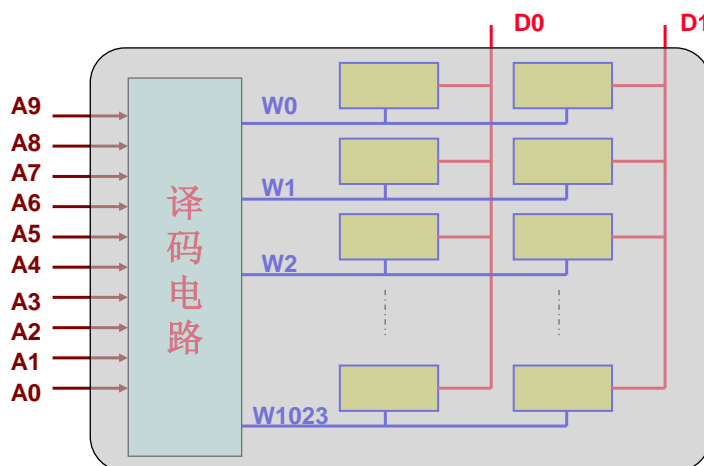2.2 存储芯片内部结构

❖ 存储芯片结构（一维地址结构）


1024×2：1024 个字单元，每个字单元 2 个二进制位，共2048个存储位元



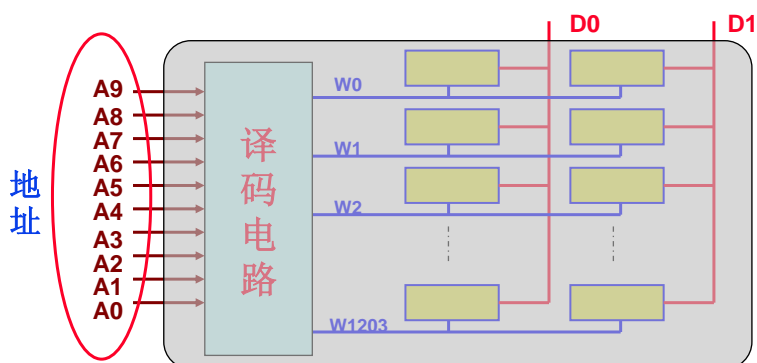2.2 存储芯片内部结构

❖ 问题：如何识别这些字单元？


- 1024×2：1024 个字单元，需要1024个不同的标示
- 地址编码：译码电路使得字选择线 W_i 处于工作状态的输入信号（2进制信号），称为 W_i 所选中字单元的地址编码（简称地址）
- 对于每一个字单元，地址是唯一的



2.2 存储芯片内部结构

❖ 存储芯片结构（一维地址结构）


1024*1：1024 个字单元，每个字单元 1 个二进制位。

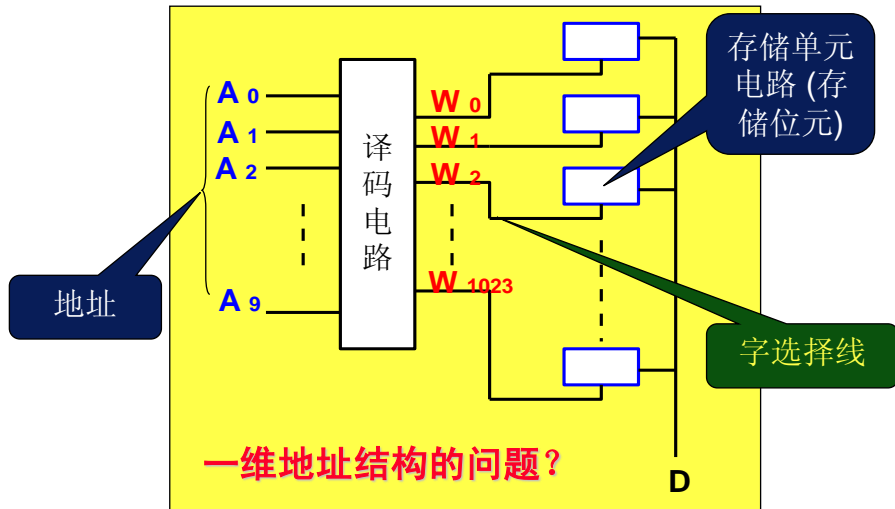

 2.2 存储芯片内部结构

❖ 二维地址结构（SRAM）：容量 4096 X 4

- 4096 个字单元，每个字单元 4 位
- $4096 * 4 = 2^{14}$ 个存储位元
- 存储矩阵： $2^7 * 2^7$ (128行*128列)




一行共有128个位元，每4个位元一组，组成1个字单元，一行共32个字单元

2.2 存储芯片内部结构

❖ 二维地址结构（SRAM）：容量4096 X 4

➤ 存储矩阵： $2^7 * 2^7$ （128行*128列）

➤ 行译码：x译码，行地址需要 7位 $A_0A_1A_2...A_6$

 


2.2 存储芯片内部结构

❖ 二维地址结构（SRAM）：容量4096 X 4

➤ 存储矩阵： $2^7 * 2^7$ （128行*128列）

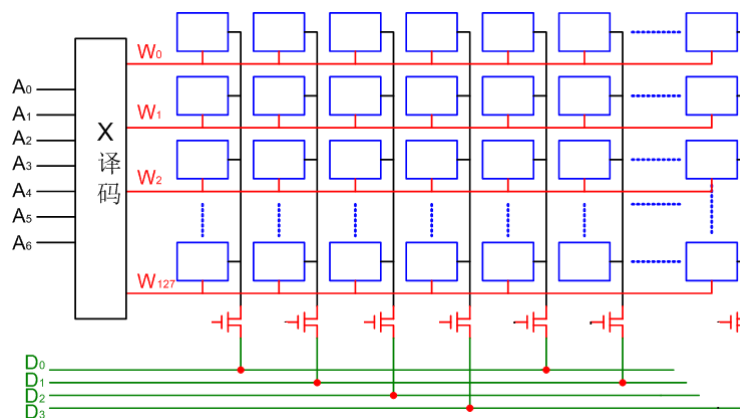➤ 一行包括32个字单元共128位，任何时刻只能其中1个字单元被选中，所以每个字单元的位线分别接到数据线 $D_0D_1D_2D_3$




2.2 存储芯片内部结构

❖ 二维地址结构 (SRAM)：容量 4096 X 4


➢ 存储矩阵： $2^7 * 2^7$ (128行*128列)

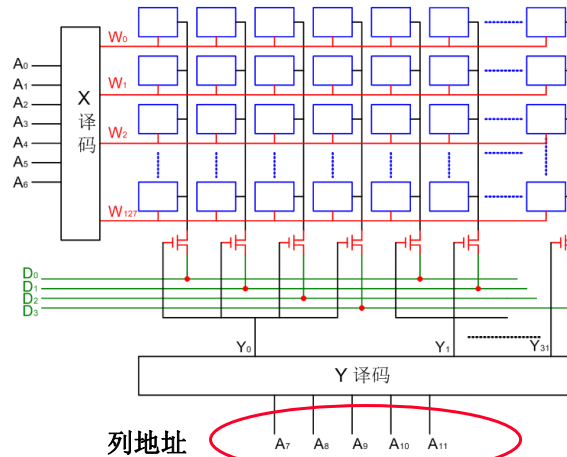➢ 一行包括32个字单元，要进行32选1的译码 (Y译码)，列地址5位，为 $A_7 A_8 A_9 A_{10} A_{11}$




2.2 存储芯片内部结构

❖ 二维地址结构 (SRAM)：4096*4：4096 个字，每个字 4 位。

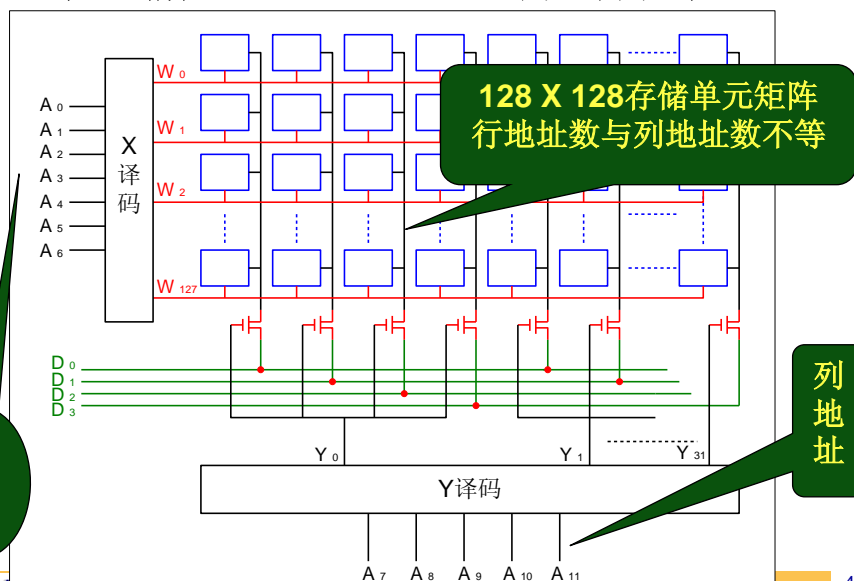

2.2 存储芯片内部结构




❖ 二维地址结构（DRAM）：4096*4：4096 个字，每个字 4 位。

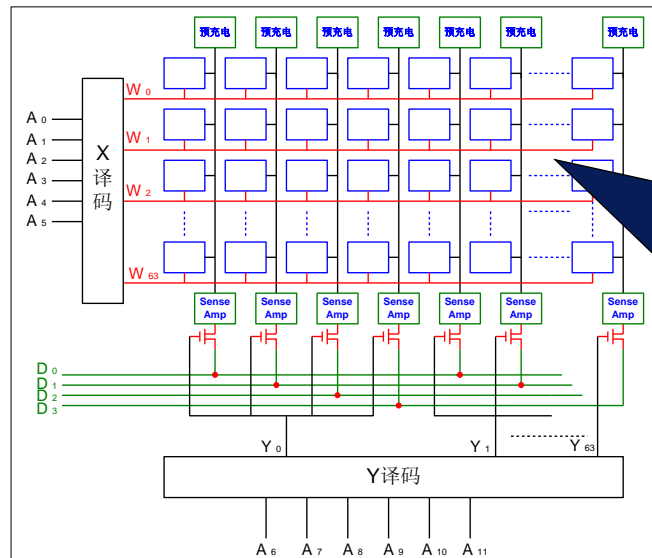

64 X
256 存储矩阵
→ 行地址数与列地址数相等


存储芯片结构示例

❖ SRAM 2114(1024*4)芯片结构

  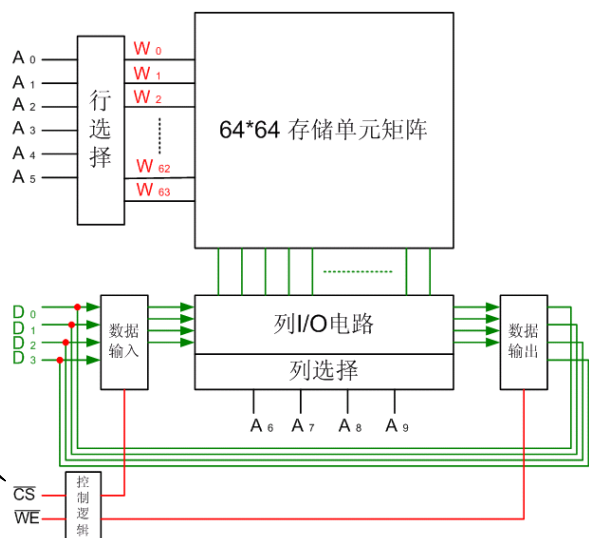

存储芯片结构示例

❖ DRAM 4M*4 DRAM芯片结构 (内部包含刷新电路)

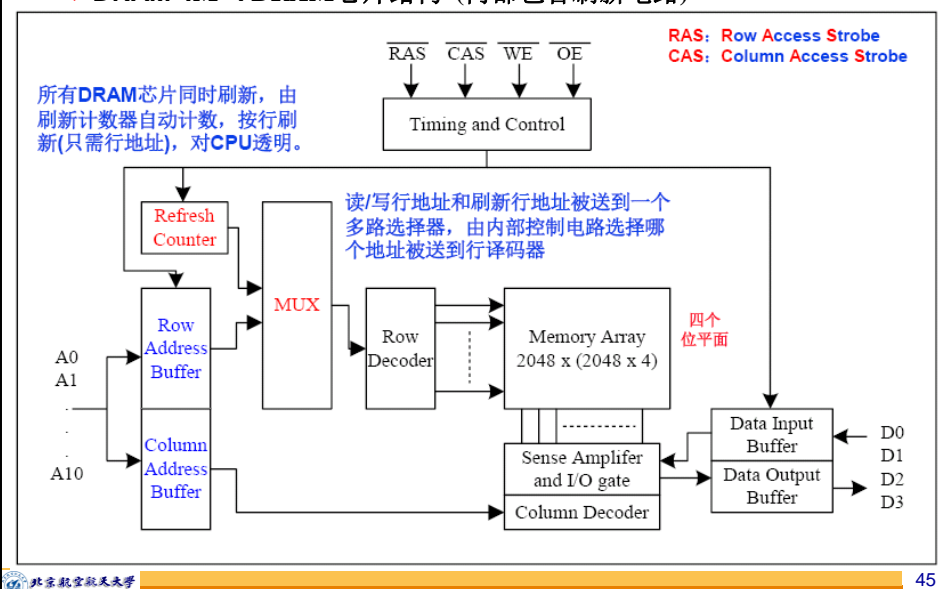

第十一讲

上一讲简要回顾

❖ 存储系统概述

- 存储器的分类：介质、访问方式、功能
- 存储器的性能指标：访问时间、存储周期、带宽
- 存储器的层次结构：Reg-Cache-MM-2ndS-3rdS

❖ 主存储器 —— 存储单元电路


- 存储单元电路的概念及其基本条件（0/1状态、读出、写入）
- SRAM存储单元电路的工作原理（六管、触发器）
- DRAM存储单元电路的工作原理（单管、电容充放电、需要刷新）
- ROM存储单元电路的工作原理（ROM、PROM、EPROM、EEPROM）

上一讲简要回顾(续)

❖ 主存储器 —— 存储芯片的内部结构

- 芯片容量的基本描述（字单元数 \times 每个字单元的位数， $2^n \times m$ ）
- 一维地址结构（矩阵 $2^n \times m$ ， 2^n 选择线， m 数据线）
- 二维地址结构（矩阵 $2^{n/2} \times (2^{n/2} \times m)$ ， $2^{n/2} + 2^{n/2}$ 选择线， m 数据线）
- 存储芯片的片选信号/CS（DRAM /RAS）和读写控制信号/WE
- DRAM存储芯片的地址管脚复用（/RAS和/CAS控制）
- DRAM的刷新计数器（Refresher Counter，生成行地址，按行刷新）

存储单元电路 → 存储芯片

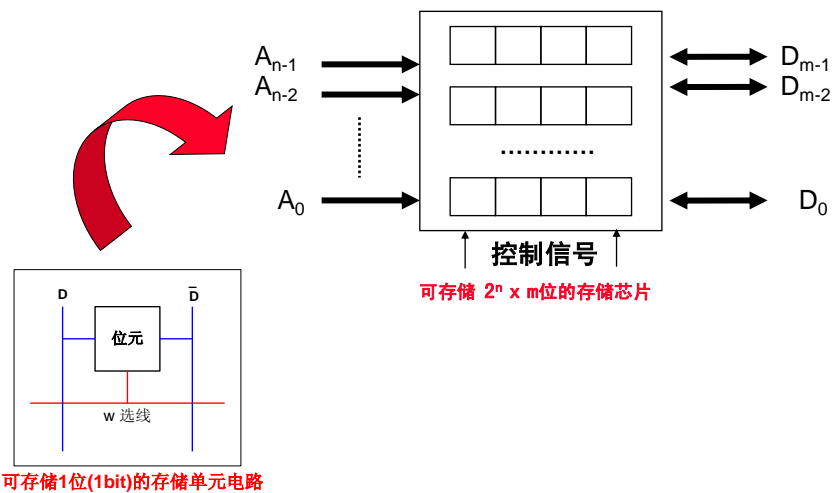

存储单元电路 → 存储芯片 → 存储器?

第三部分：主存储器

- 一. 存储系统概述
- 二. 存储单元电路
- 三. 存储器芯片结构
- 四. 存储器扩展
- 五. DRAM的刷新

存储器芯片的扩展

- ❖ 单片存储器芯片不能满足存储系统的需求
- ❖ 存储扩展
 - 位扩展
 - 字扩展
 - 混合扩展

4.1 存储器芯片的扩展 —— 位扩展

位扩展：($2^n \times m$)

- 存储器芯片提供的字空间满足整个存储空间的字空间要求
- 但存储器芯片的位空间不能满足要求
- ❖ 原因
 - 芯片中存储字单元的数量够，即 2^n 够
 - 存储字单元的位数不够，即 m 不够
- ❖ 方法
 - 多个存储器芯片的数据位空间拼在一起

4.1 存储器芯片的扩展 —— 位扩展

例：1Kx4 SRAM芯片构成1Kx8的存储器

➤ 1Kx4 芯片管脚：


- 10个地址管脚 **A9~A0**
- 4个数据管脚 **D3~D0**
- 1个片选输入管脚 **CS#**
- 1个读写控制管脚 **WE#**
- 芯片地址空间：**000H~3FF H**

➤ CPU访问存储器需提供：

- 地址总线10根：**AB9~AB0**
- 数据总线8根：**DB7~DB0**
- 读写控制信号：**MemW**
- 存储器地址空间：**000H~3FF H**


➤ 需要芯片： $(1K \times 8) / (1K \times 4) = 2$ 片

 - 地址管脚：都连接到**AB9~AB0**
- 数据管脚：分别连接到**DB7~DB4**和**DB3~DB0**
- 芯片读写控制管脚：连接**MemW**



4.1 存储器芯片的扩展 —— 位扩展

例：1K x 4的SRAM存储芯片构造1K x 8的存储器

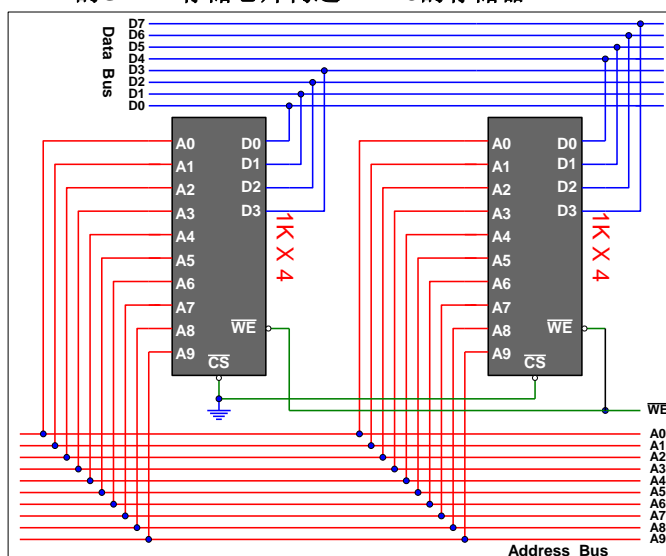

4.2 存储器芯片的扩展 —— 字扩展

字扩展: ($2^n \times m$)

- 存储器芯片提供的字空间不能满足整个存储空间的字空间要求
- 但存储器芯片的位空间满足要求

❖ 原因

- 存储器芯片存储字数量不够, 即 2^n 不够
- 存储字单元的数据位数够, 即 m 够


❖ 方法

- 多个存储器芯片的字空间拼在一起

4.2 存储器芯片的扩展 —— 字扩展

 
例: $1K \times 8$ SRAM 芯片构成 $4K \times 8$ 的存储器

- $1K \times 8$ 芯片管脚:
 - 10个地址管脚 $A_9 \sim A_0$
 - 8个数据管脚 $D_7 \sim D_0$
 - 1个片选输入管脚 $CS\#$
 - 1个读写控制管脚 $WE\#$
 - 芯片地址空间: $000H \sim 3FFH$
- CPU访问存储器需提供:
 - 地址总线12根: $AB_{11} \sim AB_0$
 - 数据总线8根: $DB_7 \sim DB_0$
 - 读写控制信号: $MemW$
 - 存储器地址空间: $000H \sim FFFH$
- 需要芯片数: $(4K \times 8) / (1K \times 8) = 4$ 片
 - 地址管脚: 都连接到 $AB_9 \sim AB_0$
 - 数据管脚: 都连接到 $DB_7 \sim DB_0$
 - 芯片读写控制管脚: 连接 $MemW$
- 一个2-4译码器产生4个片选信号
 - 译码器输入: $AB_{11} \sim AB_{10}$
 - 译码器输出: 分别接4个芯片片选管脚



4.2 存储器芯片的扩展 —— 字扩展

例：1Kx8 SRAM存储芯片构成4Kx8的存储器

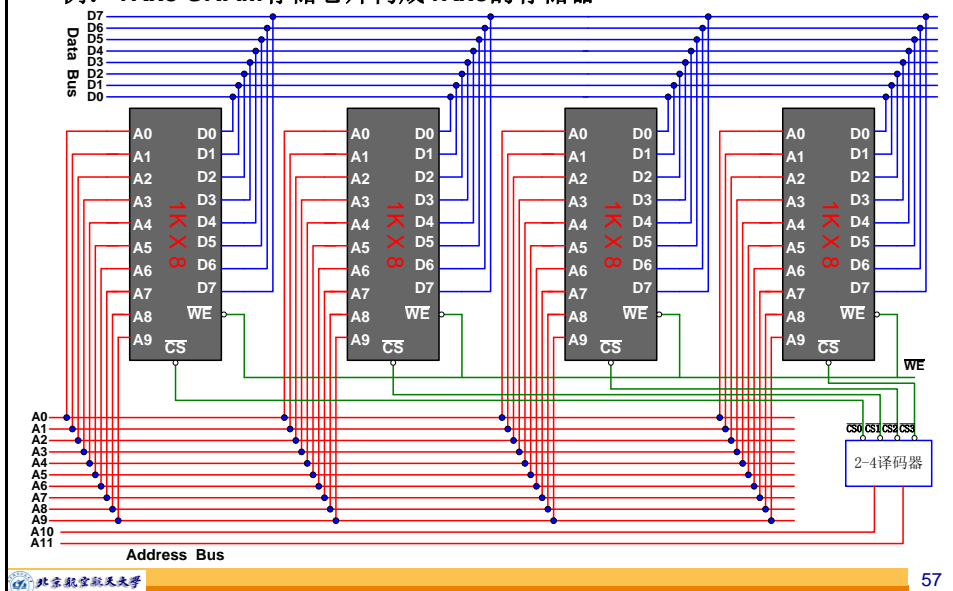

4.3 存储器芯片的扩展 —— 混合扩展

混合扩展： ($2^n \times m$)

➤ 存储器芯片提供的字空间不能满足整个存储空间的字空间要求

➤ 位空间也不能满足要求

❖ 原因

➤ 存储器芯片存储字数量不够，即 2^n 不够

➤ 存储字单元的数据位数不够，即 m 不够

❖ 方法

➤ 综合运用字扩展和位扩展

4.3 存储器芯片的扩展 —— 混合扩展

例：4Kx4 SRAM存储芯片构成16Kx8的存储器

➤ 4K×4芯片：

- 12个地址管脚 **A11~A0**
- 4个数据管脚 **D3~D0**
- 1个片选输入管脚 **CS#**
- 1个读写控制管脚 **WE#**
- 芯片地址空间：**000H~FFF H**

➤ CPU向存储器提供：


- 地址总线14根：**AB13~AB0**
- 数据总线8根：**DB7~DB0**
- 读写控制信号：**MemW**
- 存储器地址空间：**0000H~3FFF H**

➤ 需要芯片数： $(16K \times 8) / (4K \times 4) = 4 \times 2 = 8$ 片

- 分4组（字扩展），每组2个芯片（位扩展）



➤ 一个2-4译码器产生4个片选信号

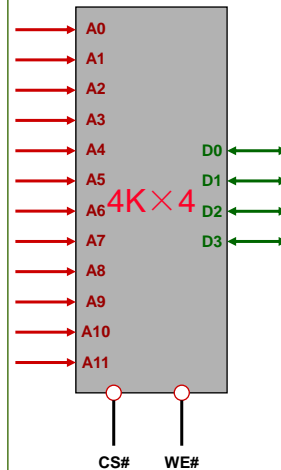- 译码器输入：**AB13~AB12**
- 译码器输出：分别接4组芯片片选管脚




4.3 存储器芯片的扩展 —— 混合扩展

4Kx4 SRAM存储芯片构成16Kx8的存储器地址空间划分

  


4.3 存储器芯片的扩展 —— 混合扩展


4Kx4 SRAM存
储芯片构成
16Kx8的存储
器连接图

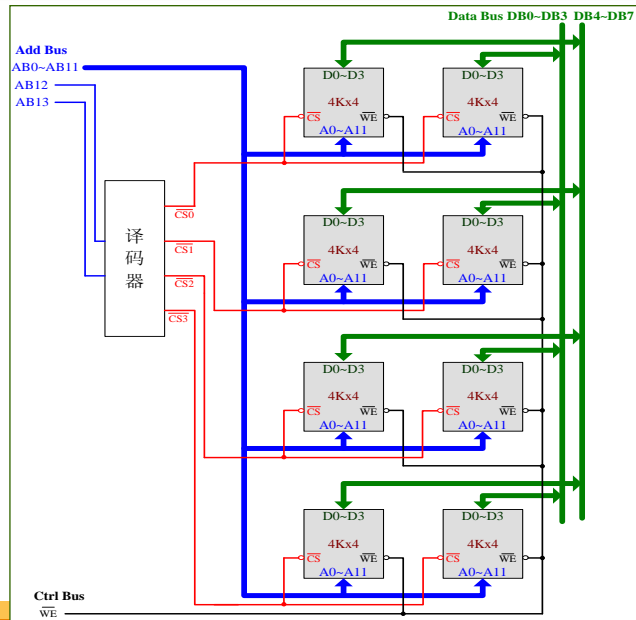


4.4 存储器芯片的扩展示例 —— CPU与主存的连接

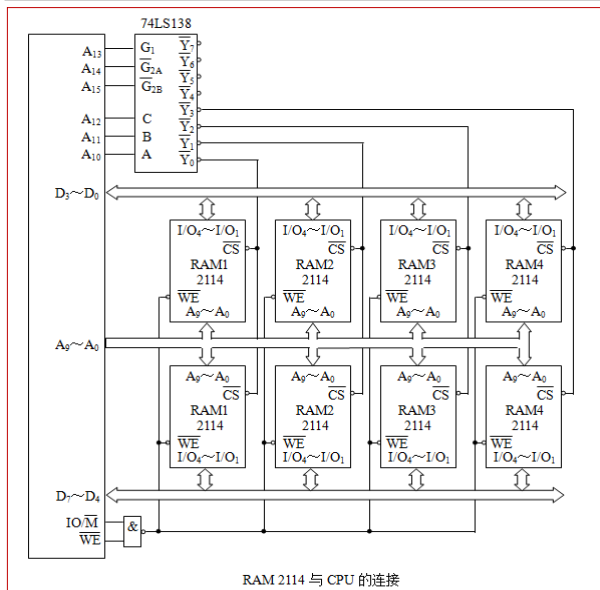

RAM 2114 与 CPU 的连接

 

74LS138 引脚图

 

74LS138 逻辑符号

4.4 存储器芯片的扩展示例 —— 扩展方法小结

➤ 基本思路

1. 确定每个芯片的地址管脚数、数据管脚数。
2. 确定整个存储空间所需的地址总线和数据总线的数量。
3. 计算所需存储器芯片的数量，确定每个存储器芯片在整个存储空间中的地址空间范围、位空间范围。
4. 所有芯片的地址管脚全部连接到地址总线对应的地址线上。
5. 同一字空间的存储芯片CS信号连在一起。
6. 同一位空间的数据线连在一起，并连接到对应的数据总线上。
7. 根据每个存储器芯片的地址空间范围设计存储器芯片所需要的片选信号逻辑，CS逻辑电路的输入一定是地址总线中没有连接到芯片的地址管脚上的那部分地址线。
8. 统一读写控制。

4.5 存储器的符号表示

❖ 读操作

➤ 输入

- 读单元地址: **Address**
- 读控制信号: **MemRead**

➤ 输出


- 读出数据: **Readdata**

❖ 写操作

➤ 输入

- 写单元地址: **Address**
- 写入数据: **Writedata**
- 写控制信号: **MemWrite**

➤ 输出: 无

 

4.4 存储器芯片的扩展示例 —— 异种芯片

❖ 例：用3片16K×4的SRAM芯片和若干8K×4的SRAM芯片组成一个64K×8的按字节编址的存储器。

1. 确定每个芯片的地址管脚数、数据管脚数

- 16KX4芯片： 14位地址，4位数据，芯片地址空间：0000 H~3FFF H
- 8KX4芯片： 13位地址，4位数据，芯片地址空间：0000 H~1FFF H

2. 确定整个存储空间所需的地址总线和数据总线的数量

- 64KX8存储器： 16位地址，8位数据，地址空间： 0000 H~FFFF H

3a. 计算所需存储器芯片的数量

- 16KX4芯片： 已有3片
- 需要8KX4芯片数： $[(64K \times 8) - 3 \times (16K \times 4)] / (8K \times 4) = 10$ 片

4.4 存储器芯片的扩展示例 —— 异种芯片

3b. 确定每个存储器芯片在整个存储空间中的地址空间范围、位空间范围

A ₁₅₋₀	A ₁₅₋₁₂	A ₁₁₋₈	A ₇₋₄	A ₃₋₀	D ₇₋₄	D ₃₋₀
0000H	0000	0000	0000	0000	16K × 4	16K × 4
3FFFH	0011	1111	1111	1111		
4000H	0100	0000	0000	0000	16K × 4	8K × 4
5FFFH	0101	1111	1111	1111		
6000H	0110	0000	0000	0000		
7FFFH	0111	1111	1111	1111		
8000H	1000	0000	0000	0000	8K × 4	8K × 4
9FFFH	1001	1111	1111	1111		
A000H	1010	0000	0000	0000		
BFFFH	1011	1111	1111	1111		
C000H	1100	0000	0000	0000	8K × 4	8K × 4
DFFFH	1101	1111	1111	1111		
E000H	1110	0000	0000	0000		
FFFFH	1111	1111	1111	1111		

- 共有：
3片16Kx4芯片
10片8Kx4芯片
- 如将10片8Kx4
看作5片16Kx4
则相当于共有：
8片16Kx4芯片
- 存储器为64Kx8
可组成4X2方阵

4.4 存储器芯片的扩展示例 —— 异种芯片

4. 所有芯片的地址管脚全部连接到地址总线对应的地址线上

A ₁₅₋₀	A ₁₅₋₁₂	A ₁₁₋₈	A ₇₋₄	A ₃₋₀			
0000H	0000	0000	0000	0000	16K × 4	16K × 4	➤对16Kx4芯片， 连接A13~A0
3FFFH	0011	1111	1111	1111			
4000H	0100	0000	0000	0000	16K × 4	8K × 4	➤剩余A15, 14 用于CS的生成
5FFFH	0101	1111	1111	1111			
6000H	0110	0000	0000	0000			
7FFFH	0111	1111	1111	1111			
8000H	1000	0000	0000	0000	8K × 4	8K × 4	➤对8Kx4芯片， 连接A12~A0
9FFFH	1001	1111	1111	1111			
A000H	1010	0000	0000	0000			
BFFFH	1011	1111	1111	1111	8K × 4	8K × 4	➤剩余A15,14,13 用于CS的生成
C000H	1100	0000	0000	0000			
DFFFH	1101	1111	1111	1111	8K × 4	8K × 4	
E000H	1110	0000	0000	0000			
FFFFH	1111	1111	1111	1111			


4.4 存储器芯片的扩展示例 —— 异种芯片

5. 同一字空间的存储芯片CS信号连在一起

A ₁₅₋₀	A ₁₅₋₁₂	A ₁₁₋₈	A ₇₋₄	A ₃₋₀			
0000H	0000	0000	0000	0000	16K × 4	16K × 4	CS0
3FFFH	0011	1111	1111	1111			
4000H	0100	0000	0000	0000	16K × 4	8K × 4	CS1
5FFFH	0101	1111	1111	1111			
6000H	0110	0000	0000	0000			
7FFFH	0111	1111	1111	1111			
8000H	1000	0000	0000	0000	8K × 4	8K × 4	CS2
9FFFH	1001	1111	1111	1111			
A000H	1010	0000	0000	0000			
BFFFH	1011	1111	1111	1111	8K × 4	8K × 4	CS3
C000H	1100	0000	0000	0000			
DFFFH	1101	1111	1111	1111	8K × 4	8K × 4	
E000H	1110	0000	0000	0000			
FFFFH	1111	1111	1111	1111			


4.4 存储器芯片的扩展示例 —— 异种芯片

6. 同一位空间的数据线连在一起，并连接到对应的数据总线上

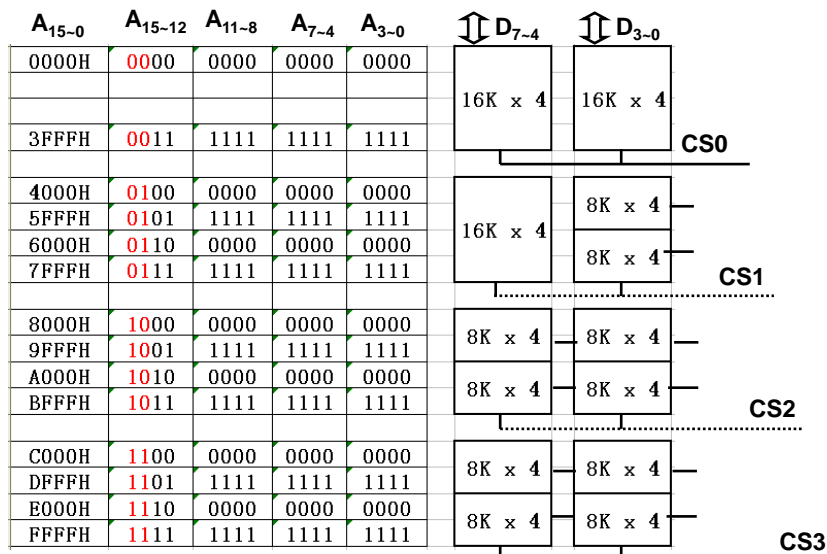

4.4 存储器芯片的扩展示例 —— 异种芯片

7. 根据每个芯片的地址空间范围，设计芯片所需片选信号逻辑

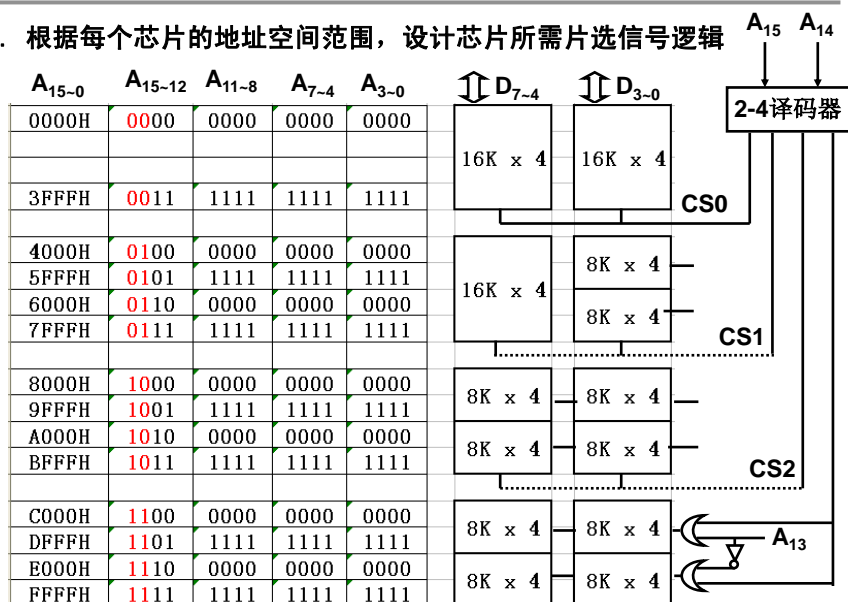

4.4 存储器芯片的扩展示例 —— 异种芯片

8. 统一读写控制

A ₁₅₋₀	A ₁₅₋₁₂	A ₁₁₋₈	A ₇₋₄	A ₃₋₀		
0000H	0000	0000	0000	0000	16K × 4	16K × 4
3FFFH	0011	1111	1111	1111		
4000H	0100	0000	0000	0000	16K × 4	8K × 4
5FFFH	0101	1111	1111	1111		
6000H	0110	0000	0000	0000		
7FFFH	0111	1111	1111	1111		
8000H	1000	0000	0000	0000	8K × 4	8K × 4
9FFFH	1001	1111	1111	1111		
A000H	1010	0000	0000	0000		
BFFFH	1011	1111	1111	1111		
C000H	1100	0000	0000	0000	8K × 4	8K × 4
DFFFH	1101	1111	1111	1111		
E000H	1110	0000	0000	0000		
FFFFH	1111	1111	1111	1111		

➤所有芯片
的读写控
制信号连
接到总线
读写控制
信号上

4.4 存储器芯片的扩展示例 —— 异种芯片

CPU地址线A₁₅~A₀，数据线D₇~D₀， \overline{WR} 为读/写信号， \overline{MREQ} 为访存请求信号。0000H~3FFFH为系统程序区，4000H~FFFFH为用户程序区。用8K×4位ROM芯片和16K×8位RAM芯片构成该存储器，要求说明地址译码方案，并将ROM芯片、RAM芯片与CPU连接。

解：因为0000H~3FFFH为系统程序区，ROM区高两位总是00，低14位为全译码。

ROM区大小为： $2^{14} \times 8 \text{位} = 16\text{K} \times 8 \text{位} = 16\text{KB}$

ROM芯片数为： $16\text{K} \times 8 \text{位} / 8\text{K} \times 4 \text{位} = 2 \times 2 = 8$ ，字方向扩展2倍，位方向扩展2倍


ROM芯片内地址位数为13位，连到CPU低13位地址线A₁₂~A₀

因为4000H~FFFFH为用户程序区，RAM区高两位是01、10、11，低14位为全译码。

RAM区大小为： $3 \times 2^{14} \times 8 \text{位} = 3 \times 16\text{K} \times 8 \text{位} = 48\text{KB}$

RAM芯片数为： $48\text{K} \times 8 \text{位} / 16\text{K} \times 8 \text{位} = 3 \times 1 = 3$ ，字方向上扩展3倍，位方向上不扩展。

RAM芯片内地址位数为14位，连到CPU低14位地址线A₁₃~A₀。

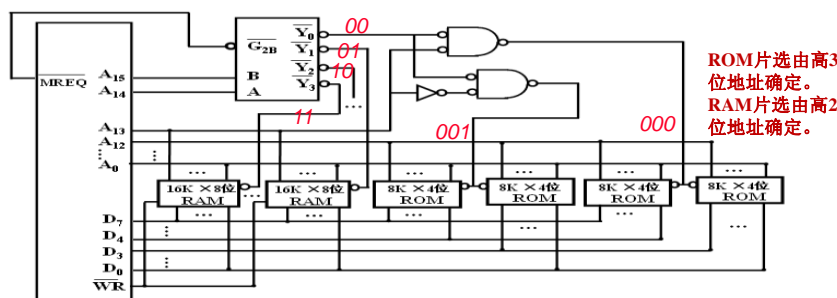


ROM片选由高3
位地址确定。
RAM片选由高2
位地址确定。

第三部分：主存储器

- 一. 存储系统概述
- 二. 存储单元电路
- 三. 存储器芯片结构
- 四. 存储器扩展
- 五. DRAM的刷新

5.1 DRAM存储单元电路的刷新

❖ DRAM单管单元电路的工作特征

 

V'_d : D线在读出调整后的电压

V_{cs} : C_s 原来的电压

ΔV : D线上读出过程前后的变化量

$$\Delta V = V'_d - V_{pre} = (V_{cs} - V_{pre}) \times C_s / (C_s + C_d)$$

由于 C_d 要比 C_s 大一两个数量级，所以

ΔV 不会太大（1%到10%），一般为100mV左右。

D线上的电压在读出过程中的变化量实例计算：

假定 $C_s = 1\text{pf}$, $C_d = 50\text{pf}$, $V_{pre} = 2.5\text{V}$

存储1时, $V_{cs} = 3.5\text{V}$, 存储0时, $V_{cs} = 0\text{V}$


则：

$$\Delta V(1) = (3.5\text{v} - 2.5\text{v}) \times 1\text{pf} / (1\text{pf} + 50\text{pf}) = 19.6\text{mv}$$

$$\Delta V(0) = (0\text{v} - 2.5\text{v}) \times 1\text{pf} / (1\text{pf} + 50\text{pf}) = -49\text{mv}$$

5.1 DRAM存储单元电路的刷新

❖ DRAM存储单元电路的信号刷新问题

 



由于读出过程D线电压变化量较小，需要对变化量进行放大才能得到有效的数据，所以单管存储单元电路中D线上必须增加传感放大器(Sense Amplifier)。

1. （没有感应放大器时）读出操作是一种破坏性操作，读1时，Cs放电；读0时，Cs充电；所以读出操作后，原保存在Cs上的数据（电荷）被破坏，应该立即进行恢复（重写或刷新）。
2. 在保持状态下，T管截止，Cs与外部隔开，但Cs两极间存在漏电流，所以，Cs上的电荷也会出现变化，必须在一个时间内重写数据，这个时间称为单元电路的刷新周期，一般为4ms、8ms。
2. 刷新由传感放大器在读出过程中同时完成。在D线上增加了传感放大器后读过程实际上就是一次刷新过程。事实上，DRAM的刷新就是通过这样的读操作来实现的。

5.1 DRAM存储单元电路的刷新

❖ DRAM单管单元电路

➤ D线上的电压在读“1”过程中的变化情况

 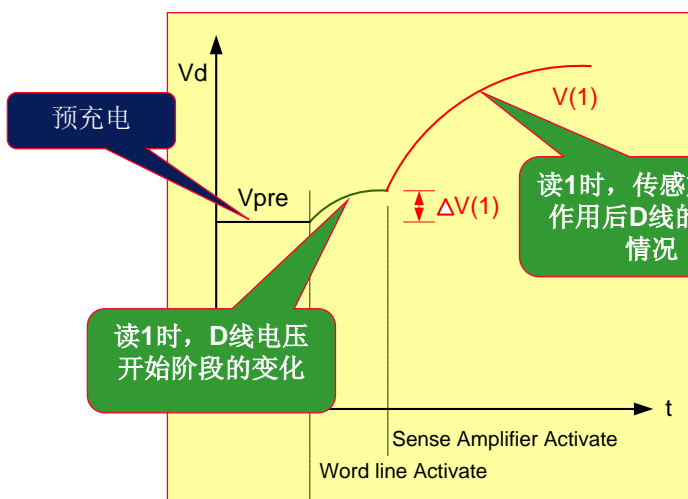

预充电


读1时，D线电压开始阶段的变化

读1时，传感放大器作用后D线的变化情况

5.1 DRAM存储单元电路的刷新


❖ DRAM单管单元电路

➤ D线上的电压在读“0”过程中的变化情况

 

5.2 DRAM存储芯片的刷新

❖ 二维地址结构（4096*4 DRAM）

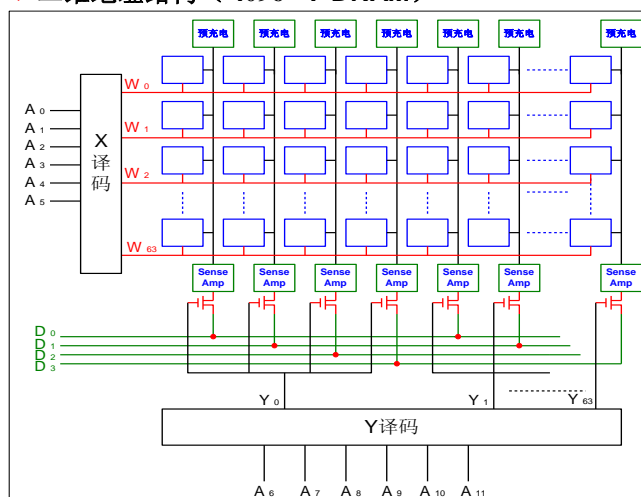

按行刷新，每次刷新1行！ 刷新地址？

5.3 DRAM的刷新方式

❖ DRAM刷新的特点

- 刷新操作：读操作
- 按行刷新、所有芯片同时进行
- 刷新操作与CPU访问内存分开进行
- 刷新周期：2ms, 4ms, 8ms
- 刷新地址及刷新地址计数器

❖ DRAM常用的刷新方式


- 集中式
- 分散式
- 分布式

5.3 DRAM的刷新方式

❖ 集中刷新方式

将刷新周期分成两部分：在一个时间段内，刷新存储器所有行，此时CPU停止访问内存；另一个时间段内，CPU可以访问内存，刷新电路不工作。

集中刷新间隔 = 刷新周期

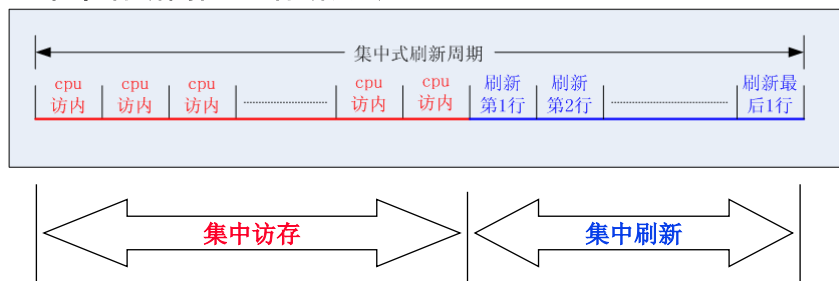

5.3 DRAM的刷新方式

例：采用集中刷新方式，对128×128矩阵存储器刷新

设刷新周期为2ms，读/写周期为0.5μs，则：

集中刷新时间相当于128个读周期；

1个刷新周期中有4000个读/写周期，其中：

128个周期（64 μs）用来刷新操作；

3872个周期（1936 μs）用于读/写或维持信息；

当3872个周期结束，便开始进行128个周期(64 μs)的刷新操作

存在不能进行读写操作的死区时间（例64us），很少使用


5.3 DRAM的刷新方式

❖分散刷新方式

CPU与刷新电路交替访问内存，一个存储周期刷新1行，下一个存储周期刷新另一行，直至最后1行后，又开始刷新第1行。

同1行两次被刷新的时间间隔可能小于刷新周期。

分散刷新间隔 = 刷新行数 × 存储周期 ≤ 刷新周期

 


分散式刷新使系统速度降低，但不存在停止读写操作的死时间

5.3 DRAM的刷新方式

❖ 分布式（异步）刷新方式

保证在一个刷新周期内将存储芯片内的所有行刷新一遍，可能等时间间距，也可能不等。

异步刷新间隔 = 刷新周期

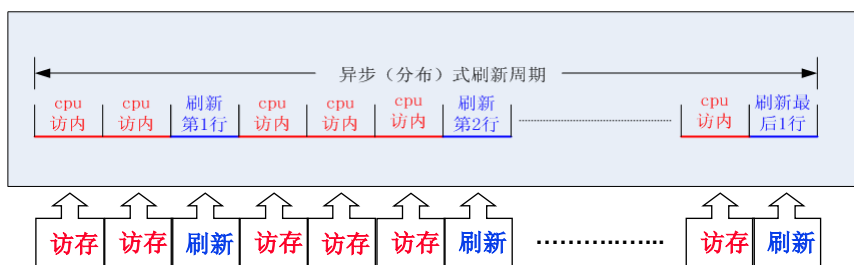

是前两种方式的结合，可减少死时间，同时保证性能


5.3 DRAM的刷新方式

❖ 分布式（异步）刷新方式

异步刷新间隔 = 刷新周期

以128行为例，在2ms时间内，必须轮流对每一行刷新一次，即每隔 $2\text{ms}/128=15.5\mu\text{s}$ 刷新一行。

 这时假定读/写与刷新操作时间都为 $0.5\mu\text{s}$ ，则可用前 $15\mu\text{s}$ 进行正常读/写操作，最后 $0.5\mu\text{s}$ 完成刷新操作。



5.3 DRAM的刷新方式

